



# FORMELSAMMLUNG SIGNALE UND SYSTEME (SUS)

nach Vorlesungsunterlagen von  
R.Huber, S.Hipp, A.Maier, R.Sattler, A.Sehr, T.Stücke

Originalversion:	Ayham Alhulaibi
Überarbeitet von:	Tony Pham
Letzter Stand:	29. Juli 2024
Lizenz:	GPLv3

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Grundlagen</b>	<b>1</b>
1.1	Einheiten . . . . .	1
1.2	Quadratische Formeln . . . . .	1
1.3	Logarithmische Maße/Pegel . . . . .	1
1.3.1	Rechnen mit Logarithmen . . . . .	1
1.4	Rechnen mit Potenzen . . . . .	1
1.5	Rechnen mit Wurzeln . . . . .	1
1.6	Trigonometrische Formeln . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Zweitore, Vierpole</b>	<b>2</b>
2.1	Zweitorgleichungen . . . . .	2
2.1.1	Matrizenrechnung . . . . .	2
2.1.2	Parameterumrechnung . . . . .	2
2.2	Betriebsarten, Bezugspfeilsystem . . . . .	2
2.3	ZT-Eigenschaften . . . . .	2
2.4	Matrizen elementarer Zweitore . . . . .	3
2.5	Zusammenschalten von Zweitoren . . . . .	4
2.5.1	Torbedingungen . . . . .	4
2.5.2	Zweitor-Schaltungen . . . . .	4
2.5.3	Idealer Trennverstärker/OP . . . . .	4
2.5.4	Operationsverstärker (OP) . . . . .	4
2.6	Ersatzschaltbilder . . . . .	4
2.6.1	Ideale gesteuerte Quellen . . . . .	4
2.6.2	Lineare gesteuerte Quellen . . . . .	4
2.6.3	Ersatzschaltbilder (ESB) . . . . .	5
2.7	Beschaltete Zweitore . . . . .	5
2.7.1	Ein- und Ausgangsimpedanz an Tor 1/2 . . . . .	5
2.7.2	Ersatzquelle . . . . .	5
2.7.3	Wellenwiderstand . . . . .	5
2.7.4	Scheinleistungsanpassung . . . . .	5
2.7.5	Kettenwiderstand . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Signale im Zeitbereich</b>	<b>6</b>
3.1	Signalcharakterisierung . . . . .	6
3.2	Elementarsignale . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Systeme</b>	<b>7</b>
4.1	Eigenschaften . . . . .	7
4.2	LTI-Systeme im Zeitbereich . . . . .	7
4.2.1	Beschreibung . . . . .	7
4.2.2	Differentialgleichung (DGL) . . . . .	7
4.2.3	Impuls & Sprungantwort . . . . .	7
4.2.4	Faltung . . . . .	7
4.3	LTI-Systeme im Frequenzbereich . . . . .	8
4.3.1	Frequenzgang . . . . .	8
4.3.2	Übertragungsfunktion ( $\hat{U}$ -Fkt.) . . . . .	8
4.3.3	Gebrochen-rationale $\hat{U}$ -Fkt. . . . .	8
4.3.4	Pol-Nullstellen-Diagramm . . . . .	8
4.3.5	Frequenzgang aus dem P/N-Diagramm . . . . .	8
4.4	Zusammenschaltung LTI-Systeme . . . . .	9
4.5	Bode-Diagramm . . . . .	9
4.5.1	Merkmale . . . . .	9
4.5.2	Leitfaden . . . . .	9
4.5.3	Kettenschaltung, Inverse Übertragungsfunktion . . . . .	10
4.6	Elementare Übertragungsglieder . . . . .	11
4.7	Elementare Filter . . . . .	14
4.8	Übersicht wichtiger Übertragungsglieder . . . . .	15

<b>5 Fourierreihe periodischer Signale</b>	<b>16</b>
5.1 Reelle Fourierreihe (FR) . . . . .	16
5.2 Komplexe Fourierreihe . . . . .	16
5.3 Symmetrieeigenschaften . . . . .	16
5.3.1 Halbwellsymmetrie . . . . .	16
5.4 Verschiebungssatz . . . . .	16
5.5 FR und LTI-Systeme . . . . .	17
5.6 FR-Tabelle - Bischoff . . . . .	17
5.7 Kenngrößen periodischer Signale . . . . .	22
5.7.1 Effektivwert, Klirrfaktor, Mischgrößen . . . . .	22
5.7.2 Leistungen . . . . .	22
<b>6 Fourier-Transformation (FT)</b>	<b>23</b>
6.1 Hin- und Rücktransformation . . . . .	23
6.2 FT periodischer Signale . . . . .	23
6.3 Zeit-Bandbreite-Gesetz . . . . .	23
6.4 Eigenschaften der FT . . . . .	24
6.5 Symmetrieeigenschaften . . . . .	24
6.6 Korrespondenzen der FT . . . . .	24
6.7 Faltungsregeln . . . . .	24
<b>7 Laplace-Transformation (LPT)</b>	<b>25</b>
7.1 LTI-Systeme im Bildbereich (BB) . . . . .	25
7.2 Impuls- und Sprungantwort im BB . . . . .	25
7.3 P/N-Diagramm: Systemeigenschaften . . . . .	25
7.3.1 Zusammenhang LPT $\leftrightarrow$ FT . . . . .	25
7.4 Partialbruchzerlegung (PBZ) . . . . .	25
7.5 Eigenschaften der LPT . . . . .	25
7.5.1 Ableitungen . . . . .	25
7.6 Korrespondenzen der LPT . . . . .	26
<b>8 Schaltvorgänge</b>	<b>27</b>
8.1 Berechnungsmethoden . . . . .	27
8.1.1 Vereinfachte Methode . . . . .	27
8.1.2 Laplace-Transformation der DGL . . . . .	27
8.1.3 Leere Energiespeicher mit LPT & KWR . . . . .	27
8.1.4 Geladene Energiespeicher mit LPT . . . . .	27
8.2 Quellenumwandlung . . . . .	27
8.3 Bauteilgleichungen . . . . .	27
<b>9 Zeitdiskrete Systeme</b>	<b>28</b>
9.1 Elementare, zeitdiskrete Signale . . . . .	28
9.2 A/D-Wandlung . . . . .	28
9.3 Zeitdiskrete LTI-Systeme . . . . .	29
9.3.1 Systemeigenschaften . . . . .	29
9.3.2 Impuls- & Systemantwort, Faltung . . . . .	29
9.3.3 Faltung mit Hilfstabelle . . . . .	29
9.3.4 Differenzengleichung $\leftrightarrow$ Ü-Fkt. . . . .	29
9.3.5 Signalflussplan/-graph . . . . .	29
9.4 Zeitdiskrete Signale im Spektrum . . . . .	29
9.5 Zeitdiskrete Fouriertransformation . . . . .	30
9.6 z-Transformation . . . . .	30
9.6.1 Rücktransformation mit PBZ . . . . .	30
9.6.2 Eigenschaften der z-Transformation . . . . .	30
9.6.3 Korrespondenzen der z-Transformation . . . . .	30
9.7 LTI-Systeme im Bildbereich . . . . .	31
9.7.1 Impuls- und Sprungantwort im BB . . . . .	31
9.7.2 PN-Diagramm $\Rightarrow$ Frequenzgang . . . . .	31
9.7.3 Systemantwort auf harm. Eingangssignale . . . . .	31
9.7.4 Klassifizierung von Systemen . . . . .	31

# 1 Grundlagen

## 1.1 Einheiten

Größe	Symbol	Einheit
Kapazität	$C$	$F = \frac{As}{V}$
Induktivität	$L$	$H = \frac{Vs}{A}$

## 1.2 Quadratische Formeln

$$x^2 + px + q = 0 \rightarrow x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$(-j\omega)^2 = -\omega^2$$

## 1.3 Logarithmische Maße/Pegel

Feldgröße  $F_n$ : Spannung, Strom

Leistungsgröße  $P_n$ : Energie, Leistung

- **relativer Pegel/Maß  $a$  in Dezibel [dB]**

$$a [\text{dB}] = 20 \cdot \lg \frac{F_2}{F_1} \quad a [\text{dB}] = 10 \cdot \lg \frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{F_2}{F_1} = 10^{\frac{a[\text{dB}]}{20\text{dB}}} \quad \frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{a[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$$

- **absoluter Pegel  $L$  mit Bezugsgrößen  $F_0, P_0$**

$$L [\text{dB}] = 20 \cdot \lg \frac{F_1}{F_0} \quad L [\text{dB}] = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_0}$$

$$\frac{F_1}{F_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{20\text{dB}}} \quad \frac{P_1}{P_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$$

Einheit	Bezugswert	Formelzeichen
dBm, dB(mW)	$P_0 = 1\text{mW}$	$L_{\text{p/mW}}$
dBW, dB(W)	$P_0 = 1\text{W}$	$L_{\text{p/W}}$
dBV, dB(V)	$F_0 = 1\text{V}$	$L_V$

### 1.3.1 Rechnen mit Logarithmen

Rechenregeln für Logarithmen (10er-Basis):  $x, y, a > 0$

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \quad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$

$$\log(x^{\pm a}) = \pm a \cdot \log(x) \quad \log \sqrt[n]{x} = \frac{1}{a} \cdot \log(x)$$

## 1.4 Rechnen mit Potenzen

$a$ : Basis  $m, n$ : Exponent

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n} \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0) \quad a^b = e^{b \cdot \ln a}$$

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

## 1.5 Rechnen mit Wurzeln

$a$ : Radikant  $n$ : Wurzelexponent

Merke:  $\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$        $x = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

$$\sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a^{\frac{1}{n}}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n \cdot n}} = \sqrt[n \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right) \cdot \left(b^{\frac{1}{n}}\right) = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b > 0)$$

## 1.6 Trigonometrische Formeln

siehe Papula Mathe-FS. S.94 & S.238 (komplexe Fkt.)

**Komplex:**

$$e^{j\pi k} = (-1)^k \quad \pm j = e^{\pm j\frac{\pi}{2}} \quad -j = e^{j\frac{3\pi}{2}}$$

$$e^{\pm j\omega_1 t} = \cos(\omega_1 t) \pm j \sin(\omega_1 t) \quad -1 = e^{\pm j\pi} \quad +1 = e^{j2\pi}$$

$$\cos(\omega_1 t) = \frac{e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}}{2} \quad \sin(\omega_1 t) = \frac{e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t}}{2j}$$

**Reell:**

$$\cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\omega_1 t) \quad \sin\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = +\cos(\omega_1 t)$$

$$\cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = +\sin(\omega_1 t) \quad \sin\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(\omega_1 t)$$

$$\cos(\omega_1 t \pm \pi) = -\cos(\omega_1 t) \quad \sin(\omega_1 t \pm \pi) = -\sin(\omega_1 t)$$

$$\cos(\omega_1 t) = -\cos(\pi + \omega_1 t) \quad \sin(\omega_1 t) = \sin(\pi - \omega_1 t)$$

$$\cos^2(\omega_1 t) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\omega_1 t)] \quad \sin^2(\omega_1 t) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\omega_1 t)]$$

$$\frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t} = \text{si}(\omega_1 t) = \text{si}(-\omega_1 t)$$

**Theoreme:**


$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$$

$$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$$

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$$

$$\sin(2a) = 2\sin(a) \cos(a)$$

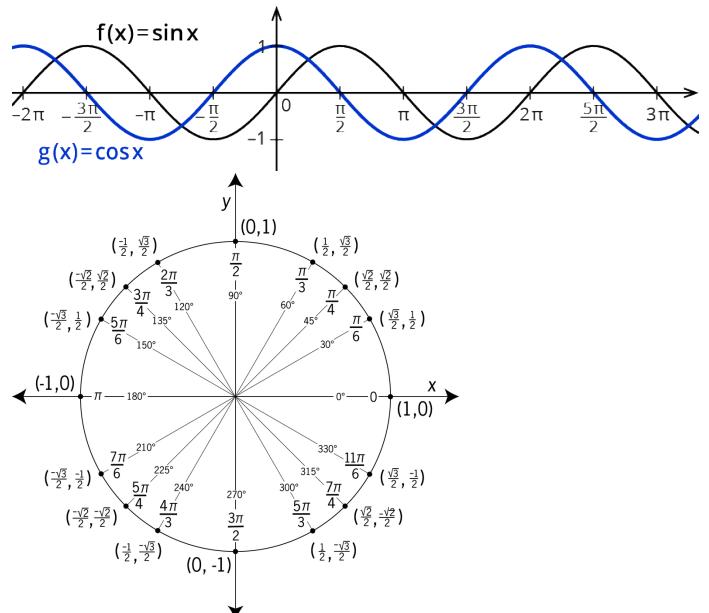

## 2 Zweitore, Vierpole

### 2.1 Zweitorgleichungen

- Admittanzform/ Admittanzmatrix  $\underline{\mathbf{Y}}$ :

$$\begin{aligned} I_1 &= \underline{Y}_{11} \cdot U_1 + \underline{Y}_{12} \cdot U_2 & \left( \begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{Y}} \cdot \left( \begin{array}{c} U_1 \\ U_2 \end{array} \right) \\ I_2 &= \underline{Y}_{21} \cdot U_1 + \underline{Y}_{22} \cdot U_2 \end{aligned}$$

- Impedanzform/ Impedanzmatrix  $\underline{\mathbf{Z}}$ :

$$\begin{aligned} U_1 &= \underline{Z}_{11} \cdot I_1 + \underline{Z}_{12} \cdot I_2 & \left( \begin{array}{c} U_1 \\ U_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{Z}} \cdot \left( \begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \end{array} \right) \\ U_2 &= \underline{Z}_{21} \cdot I_1 + \underline{Z}_{22} \cdot I_2 \end{aligned}$$

- Hybridform 1/ Reihenparallelmatrix  $\underline{\mathbf{H}}$ :

$$\begin{aligned} U_1 &= \underline{H}_{11} \cdot I_1 + \underline{H}_{12} \cdot U_2 & \left( \begin{array}{c} U_1 \\ I_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{H}} \cdot \left( \begin{array}{c} I_1 \\ U_2 \end{array} \right) \\ I_2 &= \underline{H}_{21} \cdot I_1 + \underline{H}_{22} \cdot U_2 \end{aligned}$$

- Hybridform 2/ Parallelreihenmatrix  $\underline{\mathbf{C}}$ :

$$\begin{aligned} I_1 &= \underline{C}_{11} \cdot U_1 + \underline{C}_{12} \cdot I_2 & \left( \begin{array}{c} I_1 \\ U_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{C}} \cdot \left( \begin{array}{c} U_1 \\ I_2 \end{array} \right) \\ U_2 &= \underline{C}_{21} \cdot U_1 + \underline{C}_{22} \cdot I_2 \end{aligned}$$

- Kettenform/ Kettenmatrix  $\underline{\mathbf{A}}$ :

$$\begin{aligned} U_1 &= \underline{A}_{11} \cdot U_2 + \underline{A}_{12} \cdot -I_2 & \left( \begin{array}{c} U_1 \\ I_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{A}} \cdot \left( \begin{array}{c} U_2 \\ -I_2 \end{array} \right) \\ I_1 &= \underline{A}_{21} \cdot U_2 + \underline{A}_{22} \cdot -I_2 \end{aligned}$$

#### 2.1.1 Matrizenrechnung

siehe Papula FS S.204f.

$$[\underline{\mathbf{A}}] \cdot [\underline{\mathbf{B}}] = [\underline{\mathbf{C}}] \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

Bsp.:  $c_{21} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21}$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$\det(A) = 0 \rightarrow$  nicht invertierbar.


#### 2.1.2 Parameterumrechnung

	geg. $\underline{\mathbf{A}}$	geg. $\underline{\mathbf{Z}}$	geg. $\underline{\mathbf{Y}}$	geg. $\underline{\mathbf{H}}$	geg. $\underline{\mathbf{C}}$
ges. $\underline{\mathbf{A}}$	$\underline{A}_{11} \underline{A}_{12}$	$\frac{\underline{Z}_{11}}{\underline{Z}_{21}} \frac{\det \underline{Z}}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{-\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}} \frac{-1}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{-\det \underline{H}}{\underline{H}_{21}} \frac{-\underline{H}_{11}}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{21}} \frac{\underline{C}_{22}}{\underline{C}_{21}}$
	$\underline{A}_{21} \underline{A}_{22}$	$\frac{1}{\underline{Z}_{21}} \frac{\underline{Z}_{22}}{\underline{Z}_{21}}$	$\frac{-\det \underline{Y}}{\underline{Y}_{21}} \frac{-\underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{21}}$	$\frac{-\underline{H}_{22}}{\underline{H}_{21}} \frac{-1}{\underline{H}_{21}}$	$\frac{\underline{C}_{11}}{\underline{C}_{21}} \frac{\det \underline{C}}{\underline{C}_{21}}$
ges. $\underline{\mathbf{Z}}$	$\frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{21}} \frac{\det \underline{A}}{\underline{Z}_{21}}$	$\underline{Z}_{11} \underline{Z}_{12}$	$\frac{\underline{Y}_{22}}{\det \underline{Y}} \frac{-\underline{Y}_{12}}{\det \underline{Y}}$	$\frac{\det \underline{H}}{\underline{H}_{22}} \frac{\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{C}_{11}} \frac{-\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{11}}$
	$\frac{1}{\underline{A}_{21}} \frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{21}}$	$\underline{Z}_{21} \underline{Z}_{22}$	$\frac{-\underline{Y}_{21}}{\det \underline{Y}} \frac{\underline{Y}_{11}}{\det \underline{Y}}$	$\frac{-\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{22}} \frac{1}{\underline{H}_{22}}$	$\frac{\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{11}} \frac{\det \underline{C}}{\underline{C}_{11}}$
ges. $\underline{\mathbf{Y}}$	$\frac{\underline{A}_{22}}{\underline{A}_{12}} \frac{-\det \underline{A}}{\underline{A}_{12}}$	$\frac{\underline{Z}_{22}}{\det \underline{Z}} \frac{-\underline{Z}_{12}}{\det \underline{Z}}$	$\underline{Y}_{11} \underline{Y}_{12}$	$\frac{1}{\underline{H}_{11}} \frac{-\underline{H}_{12}}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{\det \underline{C}}{\underline{C}_{22}} \frac{\underline{C}_{12}}{\underline{C}_{22}}$
	$\frac{-1}{\underline{A}_{12}} \frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{12}}$	$\frac{-\underline{Z}_{21}}{\det \underline{Z}} \frac{\underline{Z}_{11}}{\det \underline{Z}}$	$\underline{Y}_{21} \underline{Y}_{22}$	$\frac{\underline{H}_{21}}{\underline{H}_{11}} \frac{\det \underline{H}}{\underline{H}_{11}}$	$\frac{-\underline{C}_{21}}{\underline{C}_{22}} \frac{1}{\underline{C}_{22}}$
ges. $\underline{\mathbf{H}}$	$\frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22}} \frac{\det \underline{A}}{\underline{A}_{22}}$	$\frac{\det \underline{Z}}{\underline{Z}_{22}} \frac{\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{22}}$	$\frac{1}{\underline{Y}_{11}} \frac{-\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{11}}$	$\underline{H}_{11} \underline{H}_{12}$	$\frac{\underline{C}_{22}}{\det \underline{C}} \frac{-\underline{C}_{12}}{\det \underline{C}}$
	$\frac{-1}{\underline{A}_{22}} \frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{22}}$	$\frac{-\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{22}} \frac{1}{\underline{Z}_{22}}$	$\frac{\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{11}} \frac{\det \underline{Y}}{\underline{Y}_{11}}$	$\underline{H}_{21} \underline{H}_{22}$	$\frac{-\underline{C}_{21}}{\det \underline{C}} \frac{\underline{C}_{11}}{\det \underline{C}}$
ges. $\underline{\mathbf{C}}$	$\frac{\underline{A}_{21}}{\underline{A}_{11}} \frac{-\det \underline{A}}{\underline{A}_{11}}$	$\frac{1}{\underline{Z}_{11}} \frac{-\underline{Z}_{12}}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{\det \underline{Y}}{\underline{Y}_{22}} \frac{\underline{Y}_{12}}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{\underline{H}_{22}}{\det \underline{H}} \frac{-\underline{H}_{12}}{\det \underline{H}}$	$\underline{C}_{11} \underline{C}_{12}$
	$\frac{-1}{\underline{A}_{11}} \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{11}}$	$\frac{\underline{Z}_{21}}{\underline{Z}_{11}} \frac{\det \underline{Z}}{\underline{Z}_{11}}$	$\frac{-\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{22}} \frac{1}{\underline{Y}_{22}}$	$\frac{-\underline{H}_{21}}{\det \underline{H}} \frac{\underline{H}_{11}}{\det \underline{H}}$	$\underline{C}_{21} \underline{C}_{22}$

### 2.2 Betriebsarten, Bezugspfeilsystem

Betrieb von Seite 1,  
Last an Tor 2.

Betrieb von Seite 2,  
Last an Tor 1.

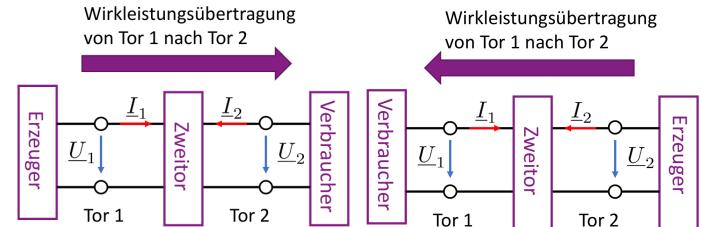

Symmetrisches Bezugspfeilsystem im Bild.

### 2.3 ZT-Eigenschaften

	Umkehrbarkeit	Symmetrie	Rückwirkungsfreiheit
$Z$	$Z_{12} = Z_{21}$	$Z_{11} = Z_{22}$	$Z_{12} = 0$
$Y$	$Y_{12} = Y_{21}$	$Y_{11} = Y_{22}$	$Y_{12} = 0$
$A$	$\det[A] = 1$	$A_{11} = A_{22}$	$\det[A] = 0$
$H$	$H_{12} = -H_{21}$	$\det[H] = 1$	$H_{12} = 0$
$C$	$C_{12} = -C_{21}$	$\det[C] = 1$	$C_{12} = 0$

- Umkehrbares (reziprokes) ZT: nur 3 Parameter, Ursache und Wirkung tauschen Torseiten → gleiches Verhalten.
- (Widerstands-)symmetrisches ZT: Eingangswiderstände in beiden Betriebsarten gleich, Ein- und Ausgang vertauschbar.
- Umkehrbares und symmetrisches ZT = längssymmetrisch: nur 2 Parameter.
- Passives ZT aus R,L,C,M-Bauteilen ist immer umkehrbar.
- Rückwirkungsfreies (unilaterales) ZT: nur 3 Parameter, Energieübertragung nur von Eingang auf Ausgang.

## 2.4 Matrizen elementarer Zweitore

	[Z]	[Y]	[H]	[C]	[A]
	---	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}} & -\frac{1}{\underline{Z}} \\ -\frac{1}{\underline{Z}} & \frac{1}{\underline{Z}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \underline{Z} & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & \underline{Z} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & \underline{Z} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \underline{Z} & \underline{Z} \\ \underline{Z} & \underline{Z} \end{bmatrix}$	---	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \frac{1}{\underline{Z}} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}} & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{\underline{Z}} & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \underline{Z}_1 & \underline{Z}_1 \\ \underline{Z}_1 & \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} & -\frac{1}{\underline{Z}_2} \\ -\frac{1}{\underline{Z}_2} & \frac{1}{\underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \\ -\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & \frac{1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}_1} & -1 \\ 1 & \underline{Z}_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & \underline{Z}_2 \\ \frac{1}{\underline{Z}_1} & 1 + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 & \underline{Z}_2 \\ \underline{Z}_2 & \underline{Z}_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}_1} & -\frac{1}{\underline{Z}_1} \\ -\frac{1}{\underline{Z}_1} & \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \underline{Z}_1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{\underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \\ \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} & \underline{Z}_1 \\ \frac{1}{\underline{Z}_2} & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 & \underline{Z}_2 \\ \underline{Z}_2 & \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}{K} & -\frac{\underline{Z}_2}{K} \\ -\frac{\underline{Z}_2}{K} & \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}{K} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{K}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} & \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \\ -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} & \frac{1}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & -\frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \\ \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} & \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 + \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2} \\ \frac{1}{\underline{Z}_2} & 1 + \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_1 \cdot (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3)}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} & \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \\ \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} & \frac{\underline{Z}_3 \cdot (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2)}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} & -\frac{1}{\underline{Z}_2} \\ -\frac{1}{\underline{Z}_2} & \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_1 \cdot (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3)}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} & \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \\ -\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} & \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 \cdot (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3)} & -\frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \\ \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} & \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_3} & \underline{Z}_2 \\ \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_3} + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3} & 1 + \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_1}{2} & \frac{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_1}{2} \\ \frac{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_1}{2} & \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_1}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Y_2 + Y_1}{2} & \frac{Y_2 - Y_1}{2} \\ \frac{Y_2 - Y_1}{2} & \frac{Y_2 + Y_1}{2} \end{bmatrix}$	---	---	$\begin{bmatrix} \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_1} & \frac{2 \cdot \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_1} \\ \frac{2}{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_1} & \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_1}{\underline{Z}_2 - \underline{Z}_1} \end{bmatrix}$
	---	---	$\begin{bmatrix} 0 & \ddot{u} \\ -\ddot{u} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\ddot{u}} \\ \frac{1}{\ddot{u}} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \ddot{u} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\ddot{u}} \end{bmatrix}$
	---	---	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$


## 2.5 Zusammenschalten von Zweitoren

### 2.5.1 Torbedingungen

Erfüllung durch: ideale Übertrager, Kurzschlussschleife, Parallelschaltung längs-symmetrischer Zweitore.

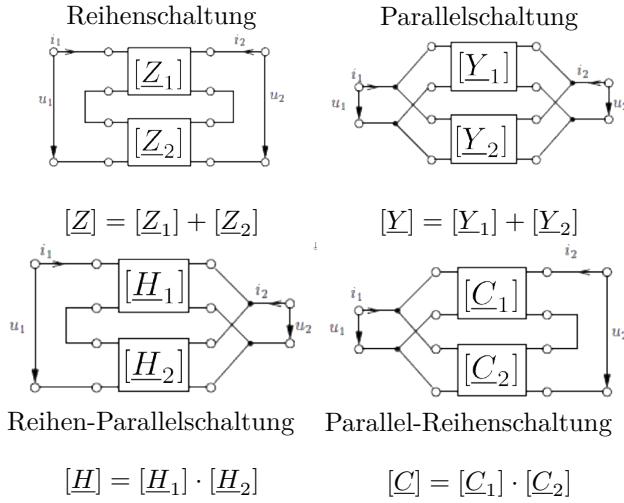
### 2.5.2 Zweitor-Schaltungen

Torbedingung muss für ZT-Schaltungen erfüllt sein!



#### • Kettenschaltung:


Torbedingung wird immer eingehalten!

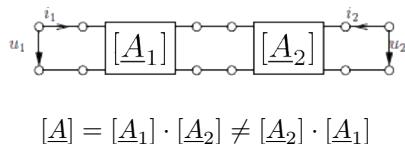

Reihenfolge beachten! **Nicht** kommutativ!
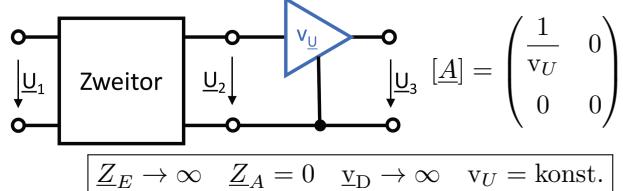
### 2.5.3 Idealer Trennverstärker/OP


Idealer Trennverstärker  $v_U$  als idealer OP.  
 Zweck: Rückwirkungsfreiheit einer Kettenschaltung.  
 Entspricht einer VCVS.



$Z_{E/A}$ : Ein-/Ausgangswiderstand,  $v_D$ : Differenzverstärkung.

### 2.5.4 Operationsverstärker (OP)

- nicht-inventierender OP

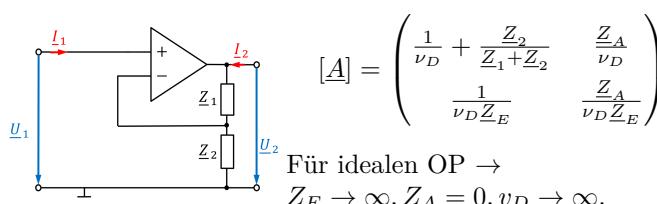


ideale Spannungs-Verstärkung:

$$v_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{A_{11}} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

- inventierender OP

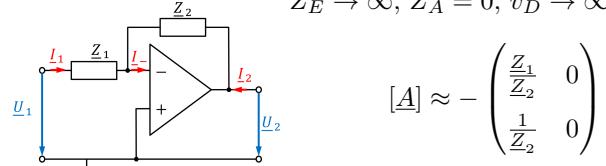Allgemein, für idealen OP  $\rightarrow Z_E \rightarrow \infty, Z_A = 0, v_D \rightarrow \infty$ .



ideale Spannungs-Verstärkung:

$$v_u = \frac{1}{A_{11}} = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$


## 2.6 Ersatzschaltbilder

### 2.6.1 Ideale gesteuerte Quellen

Ideale gesteuerte Quellen **nicht** ineinander umwandelbar!


VCVS: Spannungsgesteuerte Spannungsquelle

CCVS: Stromgesteuerte Spannungsquelle

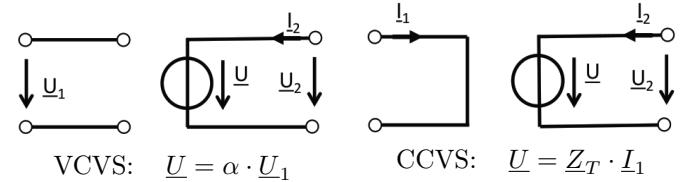

VCCS: Spannungsgesteuerte Stromquelle


CCCS: Stromgesteuerte Stromquelle

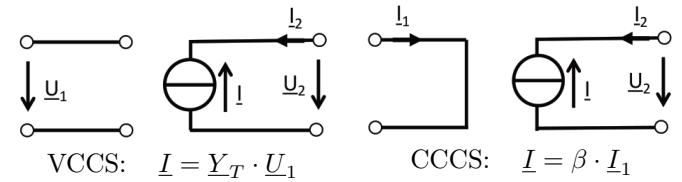

	VCVS	VCCS	CCVS	CCCS
$[A]$	$\alpha^{-1} 0$ 0 0	$0 -Y_T^{-1}$ 0 0	$0 0$ $Z_T^{-1} 0$	$0 0$ $0 -\beta^{-1}$
$[Z]$			$Z_T 0$ 0 0	
$[Y]$		$0 0$ $-Y_T 0$		
$[H]$				$0 0$ $-\beta 0$
$[C]$	$0 0$ $\alpha 0$			
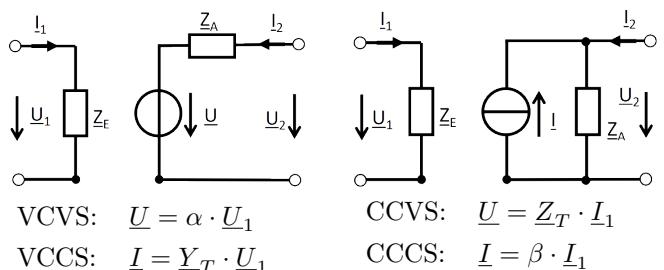
### 2.6.2 Lineare gesteuerte Quellen


Alle Darstellungen sind äquivalent und lassen sich ineinander umwandeln!


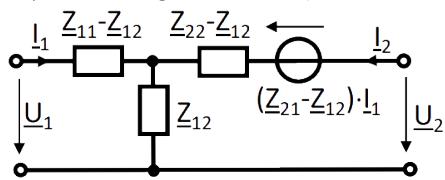
### 2.6.3 Ersatzschaltbilder (ESB)


- T-ESB** bei gegebener  $[Z]$ -Matrix:

$Z_{12} \neq Z_{21}$  mit gesteuerter Quelle.




- II-ESB** bei gegebener  $[Y]$ -Matrix:

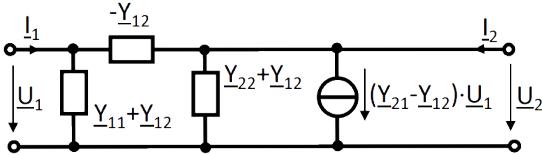$Y_{12} \neq Y_{21}$  mit gesteuerter Quelle.



- Hybrid-ESB** bei gegebener  $[H]$ -Matrix


Bsp.: ESB für NPN-Transistor.

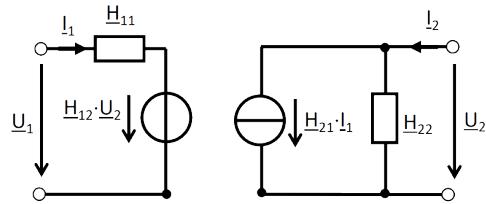

## 2.7 Beschaltete Zweitore
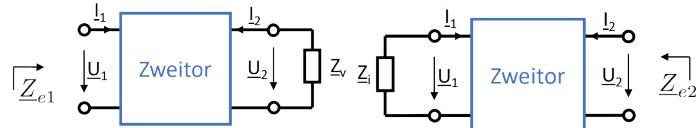
### 2.7.1 Ein- und Ausgangsimpedanz an Tor 1/2

$Z_V$ : Last an Tor 2  $\rightarrow$  Eingangsimpedanz  $Z_{e1}$ , Betrieb von Seite 1  
 $Z_i$ : Last an Tor 1  $\rightarrow$  Ausgangsimpedanz  $Z_{e2}$ , Betrieb von Seite 2




	Last an Tor 2	Last an Tor 1
$Z$	$Z_{e1} = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22} + Z_V}$	$Z_{e2} = Z_{22} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{11} + Z_i}$
$Y$	$Y_{e1} = Y_{11} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{22} + Y_V}$	$Y_{e2} = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}$
$A$	$Z_{e1} = \frac{A_{11}Z_v + A_{12}}{A_{21}Z_v + A_{22}}$	$Z_{e2} = \frac{A_{22}Z_i + A_{12}}{Z_{21}Z_i + A_{11}}$
$H$	$Z_{e1} = H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22} + Y_V}$	$Y_{e2} = H_{22} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{11} + Z_i}$
$C$	$Y_{e1} = C_{11} - \frac{C_{12}C_{21}}{C_{22} + Y_V}$	$Z_{e2} = C_{22} - \frac{C_{12}C_{21}}{C_{11} + Y_i}$

### 2.7.2 Ersatzquelle

Berechnung Innenwiderstand  $Z_i$  eines Ersatz-Zweipols:  
Quellen  $U_q$  kurzschließen.  $I_q$  unterbrechen.


Gilt nicht bei gesteuerten Quellen.

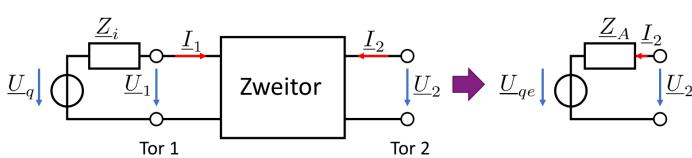

	Quelle an Tor 1	Quelle an Tor 2
A	$\underline{U}_{qe} = \frac{1}{A_{21}\underline{Z}_i + A_{11}}\underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{\det(A)}{A_{21}\underline{Z}_i + A_{22}}\underline{U}_q$
Z	$\underline{U}_{qe} = \frac{Z_{21}}{Z_{11} + \underline{Z}_i}\underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{Z_{12}}{Z_{22} + \underline{Z}_i}\underline{U}_q$
Y	$\underline{I}_{qe} = -\frac{Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}\underline{I}_q$	$\underline{I}_{qe} = -\frac{Y_{12}}{Y_{22} + Y_i}\underline{I}_q$
H	$\underline{I}_{qe} = -\frac{H_{21}}{H_{11} + \underline{Z}_i}\underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{H_{12}}{H_{22} + Y_i}\underline{I}_q$
	Quelle an Tor 1	Quelle an Tor 2
A	$Z_A = \frac{A_{22}Z_i + A_{12}}{A_{21}Z_i + A_{11}}$	$Z_A = \frac{A_{11}Z_i + A_{12}}{A_{21}Z_i + A_{22}}$
Z	$Z_A = Z_{22} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{11} + \underline{Z}_i}$	$Z_A = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22} + \underline{Z}_i}$
Y	$Y_A = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}$	$Y_A = Y_{11} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{22} + Y_i}$
H	$Y_A = H_{22} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{11} + \underline{Z}_i}$	$Z_A = H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22} + Y_i}$

siehe Ausgangsimpedanz  $Z_{e2} = Z_A$  (Quelle an Tor 1).

### 2.7.3 Wellenwiderstand

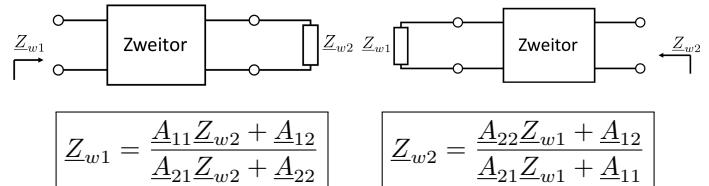

symmetrische ZT:  $Z_{w1} = Z_{w2}$

	$Z_{w1}$	$Z_{w2}$
$Z$	$\sqrt{\frac{Z_{11} \det Z}{Z_{22}}}$	$\sqrt{\frac{Z_{22} \det Z}{Z_{11}}}$
$Y$	$\sqrt{\frac{Y_{22} \det Y}{Y_{11}}}$	$\sqrt{\frac{Y_{11} \det Y}{Y_{22}}}$
$A$	$\sqrt{\frac{A_{11} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{22}}}$	$\sqrt{\frac{A_{22} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{11}}}$
$H$	$\sqrt{\frac{H_{11} \det H}{H_{22}}}$	$\sqrt{\frac{H_{11}}{H_{22} \det H}}$
$C$	$\sqrt{\frac{C_{22}}{C_{11} \det C}}$	$\sqrt{\frac{C_{11} \det C}{C_{22}}}$

Messtechnische Ermittlung:


$Z_{01}$ : Leerlauf - Tor 1

$Z_{k1}$ : Kurzschluss - Tor 1

$$Z_{w1} = \sqrt{Z_{k1} \cdot Z_{01}} = \sqrt{\frac{A_{11} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{22}}}$$


$$Z_{w2} = \sqrt{Z_{k2} \cdot Z_{02}} = \sqrt{\frac{A_{22} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{11}}}$$

### 2.7.4 Scheinleistungsanpassung

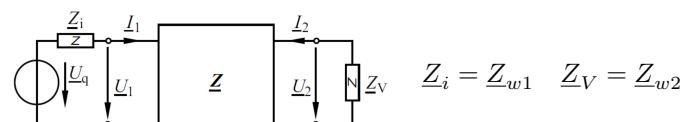

Beschaltet man jedes Tor mit seinem Wellenwiderstand, so liegt Scheinleistungsanpassung vor.

### 2.7.5 Kettenwiderstand

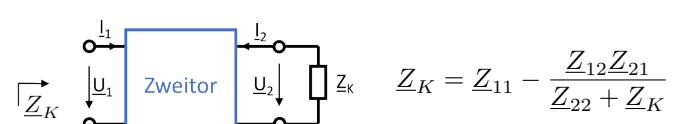

Schaltet man eine große Zahl gleicher ZT in Kette, so nähert sich der Eingangswiderstand dem Kettenwiderstand  $Z_K$  an.  
Lösung der obigen Gleichung:

$$Z_K = \frac{1}{2}(Z_{11} - Z_{22} \pm \sqrt{(Z_{11} - Z_{22})^2 + 4 \cdot \det Z})$$

Symmetrische ZT: Kettenwiderstand = Wellenwiderstand.


### 3 Signale im Zeitbereich

#### 3.1 Signalcharakterisierung

- Kontinuierlich  $\leftrightarrow$  Diskret
- Deterministisch  $\leftrightarrow$  Stochastisch  
Deterministisch:  $x(t)$  mathematisch beschreibbar.  
Stochastisch: Signal zufällig, kein  $x(t)$ .
- Periodisch  $\leftrightarrow$  Aperiodisch  
Periodisch, wenn  $x(t) = x(k \cdot t + T_p)$  mit  $T_p = \frac{2\pi}{k}$   
 $T_p$ : Grundperiode/Periodendauer
- Gerade  $x(-t) = x(t) \leftrightarrow$  Ungerade:  $x(-t) = -x(t)$
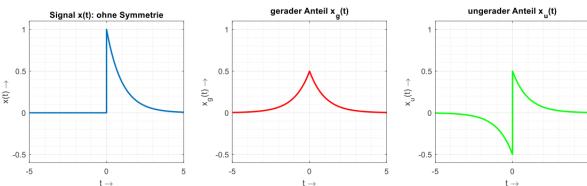
#### Zerlegung des Signals:

- gerader Anteil:  $x_G = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$
- ungerader Anteil:  $x_U = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$
- gemischtes Signal:  $x(t) = x_G + x_U$



- Energie  $\leftrightarrow$  Leistung  
(Gesamt-)Energie:

$$E_x = \int_{t=-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \quad (0 < E_x < \infty)$$

Mittlere Leistung:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt \quad (0 < P_x < \infty)$$

Ein Signal ist nie Energie- und Leistungssignal gleichzeitig!

- Korrelationsfunktion

Maß für die Ähnlichkeit zweier Energiesignale.

$$r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot y(t + \tau) dt$$

- Signaloperationen

Manipulation/Transformation mit folgenden Parametern:

$$f(t) = A \cdot f(\pm b \cdot (t \mp t_0)) \leftrightarrow A \cdot f\left(\frac{t \mp t_0}{b}\right)$$

- Zeitverschiebung  $t - t_0$ : nach **rechts**!
- Zeitskalierung:  
Multiplikation mit  $b > 1$ : Stauchung  
Multiplikation mit  $0 < b < 1$ : Dehnung  
Division durch  $b > 0$ : Dehnung
- Zeitumkehr/-invertierung:  
 $-1 \cdot b$ : Spiegelung an y-Achse
- Signalinvertierung:  
 $-A \cdot f(t)$ : Spiegelung an x-Achse

**Wichtig:** Reihenfolge beachten!

Erst Verschieben, dann Skalieren/Invertieren!

#### 3.2 Elementarsignale

- Sprung-, Heavyside-Fkt., Einheitssprung  $\varepsilon$ ,  $\sigma$

$$\varepsilon(t) = \varepsilon(k \cdot t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

Verschoben, Start bei  $t_0$ :

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & \text{für } t_0 < 0 \\ 1 & \text{für } t_0 \geq 0 \end{cases}$$

- Dirac-Impuls  $\delta$

$$\int_{t=-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

– Höhe =  $\infty$ , Fläche = 1.

– Zusammenhang mit Sprungfunktion:

$$\int_{\tau=-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t) \quad \boxed{\frac{d}{dt} \varepsilon(t) = \delta(t)}$$

– Ausblendeigenschaft:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot y(t) dt = y(t_0)$$

– Zeitskalierung:  $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

- Dreieckimpuls  $\Lambda$  Fläche = 1.

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } |t| > 1 \\ 1 - |t| & \text{für } |t| \leq 1 \end{cases}$$

- Rechteckfunktion rect

$T$ : Breite

$$\hat{u} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} \hat{u} & \text{für } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{für } |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

Darstellbar durch:

$$1 \cdot \text{rect}(t) = \varepsilon \cdot \left(t + \frac{1}{2}\right) - \varepsilon \cdot \left(t - \frac{1}{2}\right)$$

- Komplexe Exponentialfunktion  $e^{st}$   
siehe Kap. 4.3.2.

$$x(t) = \underline{A} \cdot e^{st} = \underline{A} \cdot e^{(\sigma+j\omega)t} = |\underline{A}| \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{(\sigma+j\omega)t}$$

- Si-Funktion

$$\text{si}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 1 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

Nullstellen:  $\text{si}(k\pi) = 0$  für  $k \geq 1, k \in \mathbb{Z}$

## 4 Systeme

### 4.1 Eigenschaften

#### 1. Speicher

**-frei:** Vollständige Beschreibung durch xy-Kennlinie, Ausgang  $y(t = t_0)$  nur von aktuellen Eingangswerten  $x(t = t_0)$  abhängig → gedächtnislos.

$$\text{z.B. } y(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot x(t)$$

**-behaftet:** Ausgang inkl. vergangene Werte, keine vollständige Beschreibung durch xy-Kennlinie.

$$\text{z.B. } y(t) = x(t) \cdot 2x(t - 1)$$

#### 2. Kausalität

Ausgang  $y(t = t_0)$  hängt nur von aktuellen + vorherigen Eingangswerten  $x(t \leq t_0)$  ab. Keine Zukunftswerte!

Aus Speicherfreiheit folgt Kausalität, nicht umgekehrt.

$$\text{z.B. } y(t) = \int_{t-5}^t x(\tau) d\tau$$

**Kausale** gebr. rationale Fkt.: Nennergrad  $\geq$  Zählergrad. Impulsantwort  $h(t)$  kausal, falls  $t < 0 \rightarrow h(t) = 0$ . Signal beginnt ab  $t = 0 \rightarrow$  Kausal, da rechtsseitig.

#### 3. (BIBO-)Stabilität

BIBO: beschränkter Eingang → beschränkter Ausgang.

LTI-System ist **stabil**, wenn

- $h(t)$  absolut integrierbar ist:  $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$
- P/N-Diagramm: **alle** Pole links der  $\omega$ -Achse
- P/N-Diagramm:  $\omega$ -Achse.  $\in$  Kb (siehe Kap. 7.3)
- *zeitdiskret (ZD):* EK  $\in$  Kb
- *ZD:* alle Pole innerhalb des EK
- *ZD:*  $h(n)$  absolut summierbar:  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$

z.B.:  $y(t) = 50 \cdot x^3(t)$ , instabil:  $y(t) = e^t \cdot x(t)$

#### 4. Zeitinvarianz

Eingang zeitverschoben → Ausgang zeitverschoben.

$$x(t - t_0) = y(t - t_0)$$

Zeitvariant: z.B.  $y(t) = t \cdot \sin(t)$

#### 5. Linearität

Lineares System: Superpositionsprinzip gilt mit

- Additivität:  $S\{x_1(t)\} + S\{x_2(t)\} = S\{x_1(t) + x_2(t)\}$
- Homogenität:  $S\{c \cdot x(t)\} = c \cdot S\{x(t)\}$

Eingang: Zerlegung in (un-)gerade Teilsignale.

Ausgang: Superposition der Einzelantworten.

## 4.2 LTI-Systeme im Zeitbereich

### 4.2.1 Beschreibung

LTI-Systeme: Linear Time Invariant.

Operatoren:  $+, -, \frac{d}{dt}, \int, t - t_0$  (Verzögerung)

### 4.2.2 Differenzialgleichung (DGL)

- Bestimmung Eingangs-/Ausgangsgrößen der Schaltung.
- Gleichgewicht: Maschengleichung für  $u$ , Knotengleichungen für  $i$  aufstellen.
- DGL enthält nur Konstanten ( $C, L$ ),  $u$  bzw.  $i$  in der Grundform und beliebiger Ableitung (bzw. deren Integrale). Integrale durch Ableiten eliminieren.
- $u, i$  durch Systemgrößen mithilfe von Bauteileigenschaften ausdrücken, Schaltung beachten!
- Bauteil-/Zweipolgleichungen:

$$u_R = R \cdot i \quad i_c = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

- DGL 2. Ordnung allgemein:

$$\underbrace{a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a}_{\text{Ausgangsgrößen}} = \underbrace{b_2 \ddot{x}_e + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e}_{\text{Eingangsgrößen}}$$

### 4.2.3 Impuls & Sprungantwort

Impulsanregung	Impulsantwort
$x(t) = \delta(t)$	$y(t) = h(t) = S\{\delta(t)\}$
$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau$ $\delta(t) = \frac{d}{dt} \varepsilon(t)$	$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$ $= x(t) * h(t)$ $h(t) = \frac{d}{dt} g(t)$
Sprunganregung	Sprungantwort
$x(t) = \varepsilon(t)$	$y(t) = g(t) = S\{\varepsilon(t)\}$
$\varepsilon(n) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$	$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$

### 4.2.4 Faltung

Aus  $h(t)$  eines LTI-Systems und Eingang  $x(t)$  lässt sich Ausgang  $y(t)$  durch Faltung bestimmen:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau = [x(t) * h(t)]$$

- $\delta(t)$ : neutrales Element der Faltung

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

- Faltung mit verschobenen Dirac-Impuls  
→ Verschiebung des Signals:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

### Rechenregeln

- $a * b = b * a$  kommutativ
- $a * [b * c] = [a * b] * c$
- $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$
- $a * [b + c] = a * b + a * c$

## 4.3 LTI-Systeme im Frequenzbereich

### 4.3.1 Frequenzgang

- Frequenzgang für  $U_2/U_1$ :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{A_{11}} = \frac{\underline{Y}(\omega)}{\underline{X}(\omega)} = \frac{\underline{U}_2(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)} = |\underline{H}(\omega)| \cdot e^{j\varphi_H(\omega)}$$

- Amplitudengang**, Betragsfrequenzgang:

Amplitudenänderung des Eingangs um Faktor  $H(\omega)$ .

$$H(\omega) = |\underline{H}(\omega)| = \frac{|\underline{Y}(\omega)|}{|\underline{X}(\omega)|} \begin{cases} > 1 & \text{Verstärkung} \\ < 1 & \text{Dämpfung} \end{cases}$$

- Phasengang**, Phasenfrequenzgang:

Winkeländerung des Eingangs um Phase  $\varphi(\omega)$ , Signalverzögerung.

$$\varphi_H(\omega) = \arg\{\underline{H}(\omega)\} = \varphi_Y(\omega) - \varphi_X(\omega)$$

$$\varphi_H = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)$$

### 4.3.2 Übertragungsfunktion (Ü-Fkt.)

- Eigenfunktion, komplexe Exponentialfkt.

$x(t) = e^{st}$  ist Eigenfunktion eines LTI-Systems  $S$ . Eigenwert  $\lambda$  ist die Übertragungsfunktion  $\underline{H}(s)$ .

$$y(t) = \lambda \cdot x(t) = S\{e^{st}\} = \underline{H}(s) \cdot e^{st}$$

Übertragungsfunktion der Impulsantwort:

$$\lambda = \underline{H}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau$$

Harmonische e-Fkt.  $e^{j\omega t}$ : Sonderfall von  $e^{st}$  mit  $s = j\omega + \sigma$  für  $\sigma = 0 \rightarrow$  Frequenzgang  $\underline{H}(\omega)$ .

- Veranschaulichung der Eigenfunktion

$x(t) = e^{st}$  mit  $s = \sigma + j\omega$ :

$$\sigma \triangleq \text{Amplitude} \begin{cases} \sigma \leq 0 & \text{exponentiell abklingend} \\ \sigma = 0 & \text{konstante Amplitude} \\ \sigma \geq 0 & \text{exponentiell zunehmend} \end{cases}$$

$$\omega \triangleq \text{Rotation} \begin{cases} \omega \leq 0 & \text{Zeiger rotiert mit UZS} \\ \omega = 0 & \text{Zeiger rotiert nicht} \\ \omega \geq 0 & \text{Zeiger rotiert gegen UZS} \end{cases}$$

- Übertragungsfunktion mit  $s = \sigma + j\omega$

Zur Anwendung der komplexen Wechselstromrechnung:

$$\underline{H}(s) = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)} = \frac{\underline{U}_2(s)}{\underline{U}_1(s)}$$

### 4.3.3 Gebrochen-rationale Ü-Fkt.

Grad  $N$  des Nennerpolynoms = Ordnung des LTI-Systems, Anzahl unabhang. Energiespeicher ( $L, C$ ).

Kausales System, wenn Nennergrad  $N \geq$  Zählergrad  $M$ .

$$\underline{H}(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n}$$

Beispiel: DGL 2.Ordnung im Zeitbereich:

$$a_2\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_2\ddot{x}(t) + b_1\dot{x}(t) + b_0x(t)$$

→ Ü-Funktion im Bildbereich (System 2.Ordnung):

$$\underline{H}(s) = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

### 4.3.4 Pol-Nullstellen-Diagramm

Grafische Darstellung der s-Ebene. (siehe Kap. 7.3)

$K$ : Maßstabs-/Verstärkungsfaktor.

$$\underline{H}(s) = K \frac{\prod_{o=1}^M (s - s_o)}{\prod_{x=1}^N (s - s_x)} \text{ mit } K = \frac{b_M}{a_N}$$

- Achsen:  $\text{Im}\{s\} = \omega$ ,  $\text{Re}\{s\} = \sigma$
- Kausalitat: Nennergrad  $N \geq$  Zahlergrad  $M$ .
- Alle Pole links der  $\omega$ -Achse: **stabiles + kausales** LTI-System.
- Pole & Nullstellen sind entweder reell (nur auf Re-Achse) oder **paarweise** komplex-konjugiert.

### 4.3.5 Frequenzgang aus dem P/N-Diagramm

$\underline{H}(\omega)$  existiert nur, wenn im PN-Diagramm  $\omega$ -Achse  $\in \text{Kb}$  (siehe Kap. 7.3) bzw. alle Pole links der  $\omega$ -Achse (stabiles System).

Nherungsweise Bestimmung:

- An der  $\omega$ -Achse von 0 nach oben entlang gehen.
- Polstelle: **Maxima**/Erhohung im Amplitudengang:
  - Polstelle (PST) nah an s-Ebene: hohe Totzeit, dominant.
  - stabiler Pol: links der  $\omega$ -Achse.
  - PST im Ursprung: Verhalten → ideales **I-Glied**: Bode:  $-20\text{dB}/\text{Dek.}$ ,  $\varphi = -90^\circ$ .
- Nullstelle: **Minima**/Absenkung im Amplitudengang.
  - Nullstelle (NST) auf  $\omega$ -Achse: NST im Amplitudengang.
  - NST im Ursprung: Verhalten → ideales **D-Glied**: Bode:  $+20\text{dB}/\text{Dek.}$ ,  $\varphi = +90^\circ$ .

Genaue Bestimmung:

- An der  $\omega$ -Achse von 0 nach oben entlang gehen.
- Jede Pos. auf  $\omega$ -Achse: Langen und Winkel der kompl. Zeiger  $c_{o,i}$  und  $c_{zp,i}$  messen mit Geodreieck.

$$|\underline{H}(\omega)| = \frac{\prod_{o=1}^M \text{alle Langen } |c_{o,i}|}{\prod_{p=1}^N \text{alle Langen } |c_{p,i}|}$$

$$\varphi_H(\omega) = (\text{Summe } \angle c_{o,i}\omega) - (\text{Summe } \angle c_{p,i}\omega)$$

Minimalphasiges System:


- Alle NST links der  $\omega$  und  $\sigma$ -Achse.
- Sehr geringe Phasennderung uber Frequenz.
- Geringe Signalverzögerung.

## 4.4 Zusammenschaltung LTI-Systeme

- Kettenschaltung**

Produkt der Ü-Fkt. der Einzelsysteme.
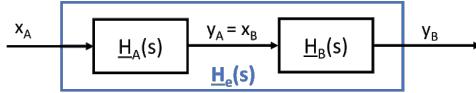
$$\underline{H}_e(s) = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{H}_A(s) = \underline{H}_A(s) \cdot \underline{H}_B(s)$$



$$Y_B = \underline{H}_B(s) \cdot X_B = \underline{H}_B(s) \cdot Y_A = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{H}_A(s) \cdot X_A$$


- Voraussetzung: Rückwirkungsfreiheit (mit Trennverstärker) zwischen  $\underline{H}_A(s)$  und  $\underline{H}_B(s)$ .
- **Bodediagramm:** Addition der einzelnen Glieder beim Amplituden- und Phasengang.
- Im Zeitbereich:  $y(t) = h_A(t) * h_B(t)$  (siehe Faltung).

- Parallelschaltung**

Summe der einzelnen Ü-Glieder.

Im Zeitbereich:  $y(t) = h_A(t) + h_B(t)$ .
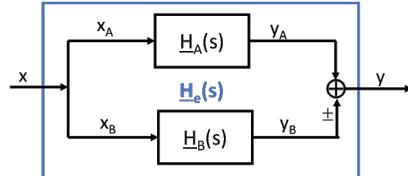
$$\underline{H}_e(s) = \underline{H}_B(s) + \underline{H}_A(s)$$




$$\begin{aligned} Y &= Y_A \pm Y_B \\ &= \underline{H}_A(s) \cdot X_A \pm \underline{H}_B(s) \cdot X_B \\ &= (\underline{H}_A(s) + \underline{H}_B(s)) \cdot X \end{aligned}$$

- Rückkopplung**

Mitkopplung mit  $-$ :  $y_A$  vergrößert  $x_A$  (BSB:  $+$ )

Gegenkopplung mit  $+$ :  $y_A$  verkleinert  $x_A$  (BSB:  $-$ )
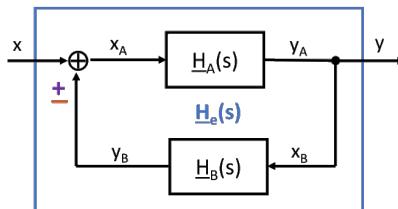
$$\underline{H}_e(s) = \frac{\underline{H}_A(s)}{1 \mp \underline{H}_A(s) \cdot \underline{H}_B(s)}$$



Beispiel: Kettenschaltung zweier  $PT_2$ -Glieder ohne Trennverstärker.

## 4.5 Bode-Diagramm

### 4.5.1 Merkmale

- Kettenschaltung LTI-Systeme**

**Addition** der Einzel-Bode-Diagramme beim Amplituden- und Phasengang.

- Inverses System**

Durch **Spiegelung** an der x-Achse (Abszisse).

### 4.5.2 Leitfaden

1. Gesuchte Ü-Fkt. des LTI-Systems aufstellen.

Bsp.: Spannungs-Ü-Fkt:

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{A_{11}} = \frac{U_2}{U_1}$$

2. Konstante Faktoren  $K$  vor dem Bruch stellen!
3. Bauteilelemente in Zeitkonstanten  $T = RC$  bzw.  $T = \frac{L}{R}$  ausdrücken. → Zeitkonstante  $T, \tau \neq$  Periodendauer  $T$
4. Ü-Fkt. in bekannte Einzelglieder trennen, in Normalform mit  $T$  ausdrücken → siehe Kap. 4.8.  
Bsp.: PDT<sub>1</sub>-Glied:

$$\underline{H}(s) = K \frac{1 + sT_1}{1 + sT_2}$$

**Anmerkung:** Dämpfungsgrad  $\vartheta = D$ , siehe weitere Bezeichnungen in Kap. 4.6 und Kap. 7.6.

5. Berechnen der Eck-/Kenn-/Grenzkreisfrequenzen  $\omega_0 = \frac{1}{T}$  und jeweils im Bode-Diagramm eintragen.  
Merke: kleine  $T \rightarrow$  große  $\omega_0$ .
6. Amplitudengang:  $\underline{H}(s)$  mit  $\omega_0 = \frac{1}{T}$  umformen:  
⇒ **Wichtig:** höchste Potenz von  $s$  ohne Vorfaktoren!  
Ersetze  $s = j\omega$ . Merke:  $\omega \neq \omega_0$ .

Betragsbildung: Zähler und Nenner jeweils Betrag setzen,  $j$  fallen lassen.

$$|\underline{H}(\omega)| = \frac{|Z|}{|N|} = \frac{\sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}}{\sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}}$$

Allgm. Berechnung in dB, Grenzfallbestimmung mit:

$$H(\omega) = 20 \cdot \log_{10} |\underline{H}(\omega)| \text{ für } \omega = 0 \text{ und } \omega \rightarrow \infty$$

Zeichnen: Geradennäherung der Glieder in Kap. 4.8.

Polstelle: Steigung nach unten  $-20\text{dB/Dek}$ .

Nullstelle: Steigung nach oben  $+20\text{dB/Dek}$ .

7. Phasengang allgemein:

$$\varphi(\omega) = \arctan \left( \frac{\text{Imaginärteil}}{\text{Realteil}} \right)$$

Zeichnen: Geradennäherung der Glieder in Kap. 4.8.

Vorzeichen  $\pm K$ : Beginn bei  $\varphi_{+K} = 0^\circ$  oder  $\varphi_{-K} = 180^\circ$ , 0 bei Null-/Polstelle:  $\pm 90^\circ$ .

### 4.5.3 Ketten schaltung, Inverse Übertragungsfunktion

#### 3.8.4 Bodediagramm von Ketten schaltung

$$H_e(\omega) = H_1(\omega) \cdot H_2(\omega) \cdot \dots$$

$$\frac{H_e(\omega)}{\text{dB}} = \frac{H_1(\omega)}{\text{dB}} + \frac{H_2(\omega)}{\text{dB}} + \dots$$


$$\varphi_e(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \dots$$

Das Bodediagramm der Ketten schaltung ergibt sich durch **Addition der Bodediagramme** der einzelnen Glieder.

##### Beispiel 1:

##### PT<sub>1</sub> - PT<sub>1</sub> - D - Ketten schaltung

Gestrichelt: Geradennäherung

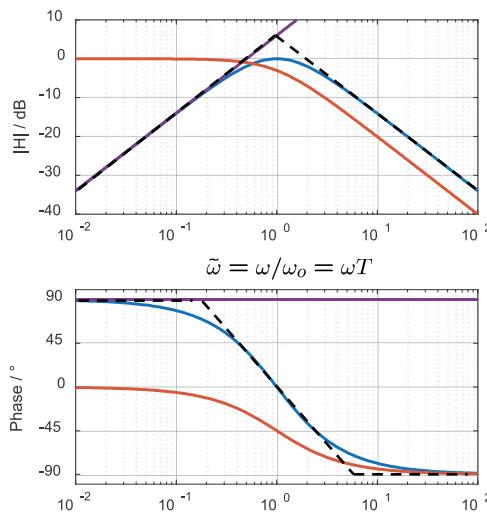


R. Sattler

Signale und Systeme

89

#### 3.8.4 PT<sub>2</sub>-Glied als PT<sub>1</sub> - PT<sub>1</sub> - Ketten schaltung

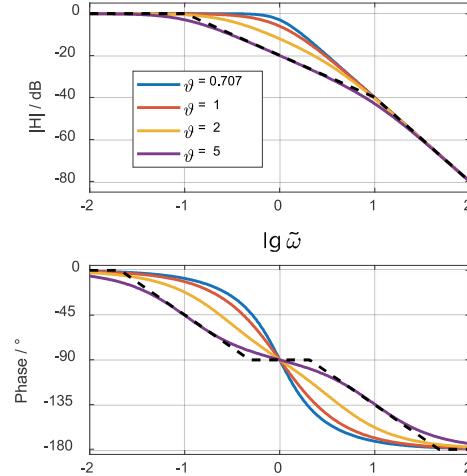Beispiel 2:  $H(s) = \frac{1}{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2} = \frac{1}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$   $\rightarrow \frac{T_{1,2}}{T} = \vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1} = \frac{\omega_{2,1}}{\omega_0}$



Ab  $\vartheta \geq 1/\sqrt{2}$  gibt es keine Resonanzüberhöhung.

Für  $\vartheta \geq 1$  kann das PT<sub>2</sub>-Glied als Ketten schaltung zweier PT<sub>1</sub>-Glieder dargestellt werden.

Das Bodediagramm erhält man durch Addition der Bode-diagramme der beiden PT<sub>1</sub>-Glieder.

Die Eckfrequenzen der beiden PT<sub>1</sub>-Glieder sind äquidistant zur Eckfrequenz des PT<sub>2</sub>-Glieds und kennzeichnen im Amplitudendiagramm den Übergang in die Steigung mit -20 dB/Dekade bzw. mit -40 dB/Dekade.

R. Sattler

Signale und Systeme

90

#### 3.8.5 Bode-Diagramm der inversen Übertragungsfunktion

Das Bode-Diagramm der inversen Übertragungsfunktion ergibt sich durch Spiegelung:



Beispiel:

PT<sub>2</sub>-Glied

$$H(s) = \frac{1}{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2}$$

PT<sub>2</sub><sup>-1</sup>-Glied
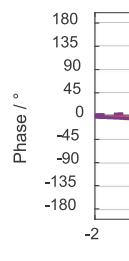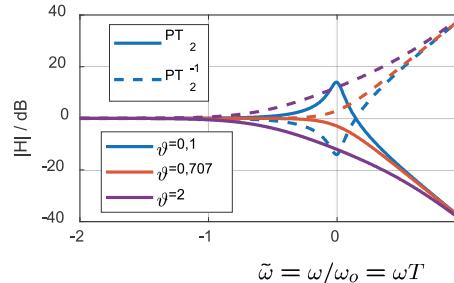
$$H(s) = \frac{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2}{1}$$



R. Sattler

Signale und Systeme

91

## 4.6 Elementare Übertragungsglieder


SUS: Systeme

### Elementare LTI-Systeme: P-Glied (Proportionalglied)

- Differentialgleichung  $y = K_P \cdot x$


- Übertragungsfunktion  $H(s) = K_P$

- PN-Diagramm

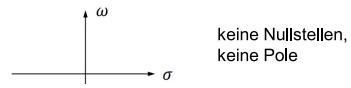


keine Nullstellen,  
keine Pole

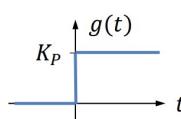- Sprungantwort  $g(t)$  und Impulsantwort  $h(t)$




$$h(t) = K_P \cdot \delta(t)$$

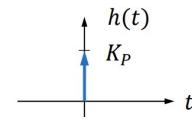


- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

Amplitudengang  $A(\Omega) = |H(\Omega)|$  in dB

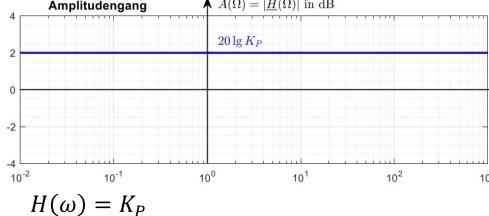

$$H(\omega) = K_P$$

Phasengang  $\varphi(\Omega)$  in °

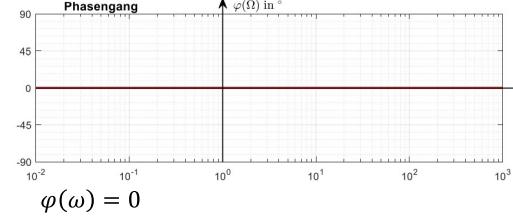

$$\varphi(\omega) = 0$$

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

$\omega_B$ : beliebig

- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherfrei

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

19

SUS: Systeme

### Elementare LTI-Systeme: D-Glied (Differenzierer)

- Differentialgleichung  $y = K_D \cdot \dot{x}$


- Übertragungsfunktion  $H(s) = K_D \cdot s$

- PN-Diagramm




eine Nullstelle bei  $s_0=0$  (Ursprung)  
keine Pole

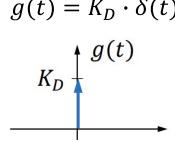- Sprungantwort  $g(t)$  und Impulsantwort  $h(t)$




$$h(t) = K_D \cdot \delta'(t)$$

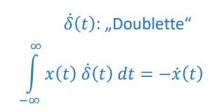


$\delta'(t)$ : „Doublette“  
 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta'(t) dt = -\dot{x}(t)$

- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

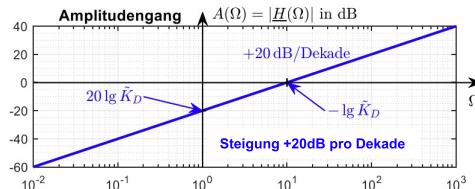

$$H(\omega) = K_D \cdot \omega$$

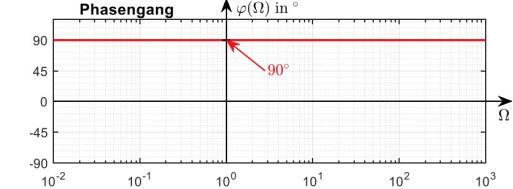

$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$

$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$   
 $\omega_B$ : beliebig  
 $\tilde{K}_D = \omega_B K_D$

- Eigenschaften: acausal, instabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

20

## SUS: Systeme

### Elementare LTI-Systeme: I-Glied (Integrierer)

- Differentialgleichung


$$\dot{y} = K_I \cdot x$$

$$y = K_I \cdot \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

- Übertragungsfunktion  $\underline{H}(s)$

$$\underline{H}(s) = \frac{K_I}{s}$$


- PN-Diagramm

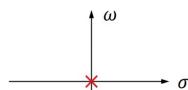


keine Nullstellen  
eine Polstelle bei  $s_x=0$  (Ursprung)

- Sprungantwort  $g(t)$  und Impulsantwort  $h(t)$

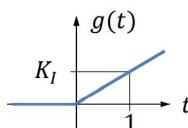
$$g(t) = K_I \cdot t \cdot \varepsilon(t)$$




$$h(t) = K_I \cdot \varepsilon(t)$$

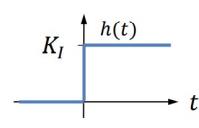

- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

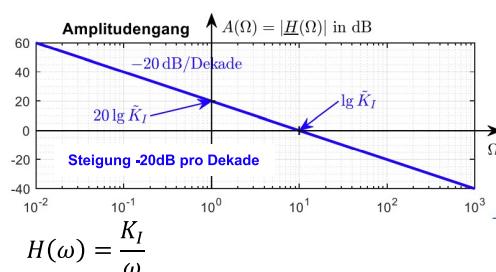

$$H(\omega) = \frac{K_I}{\omega}$$

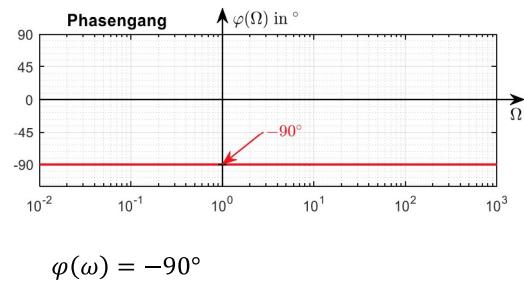

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

$\omega_B$ : beliebig

$$\tilde{K}_I = \frac{K_I}{\omega_B}$$

- Eigenschaften:

kausal, instabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

21

## SUS: Systeme

### Elementare LTI-Systeme: PT<sub>1</sub>-Glied (Tiefpass 1. Ordnung)

- Differentialgleichung

$$T \cdot \dot{y} + y = K_P \cdot x$$


$T$ : Zeitkonstante

- Übertragungsfunktion  $\underline{H}(s)$

$$\underline{H}(s) = \frac{K_P}{T \cdot s + 1} = \frac{K_P \cdot \omega_E}{s + \omega_E}$$

$$\omega_E = \frac{1}{T} : \text{Eckfrequenz}$$


- PN-Diagramm

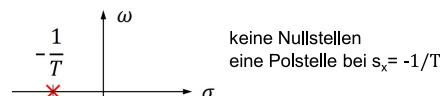


keine Nullstellen  
eine Polstelle bei  $s_x = -1/T$

- Sprungantwort  $g(t)$  und Impulsantwort  $h(t)$

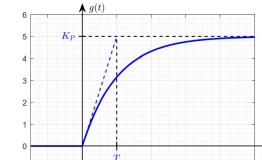
$$g(t) = K_P \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T}}) \cdot \varepsilon(t)$$



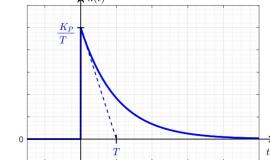
$$h(t) = \frac{K_P}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \varepsilon(t)$$



- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

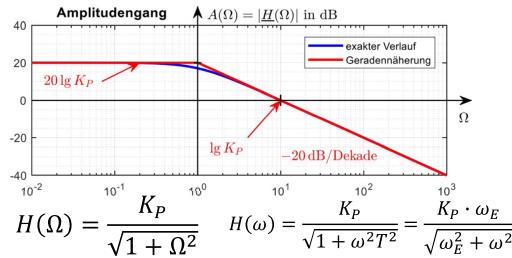
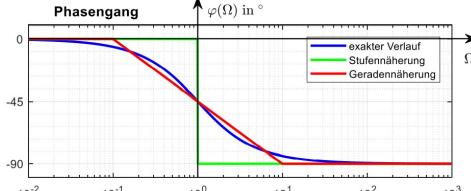
$$H(\Omega) = \frac{K_P}{\sqrt{1 + \Omega^2}} \quad H(\omega) = \frac{K_P}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} = \frac{K_P \cdot \omega_E}{\sqrt{\omega_E^2 + \omega^2}}$$



$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_E}$$

$$\text{üblich: } \omega_B = \omega_E$$

- Eigenschaften:

kausal, stabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

22

## SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme:  $\text{PT}_2$ -Glied (Tiefpass 2. Ordnung)

- Differentialgleichung  $T^2 \cdot \ddot{y} + 2\vartheta T \cdot \dot{y} + y = K_P \cdot x$
  - Übertragungsfunktion  $H(s) = \frac{K_P}{T^2 s^2 + 2\vartheta T s + 1} = \frac{K_P \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2\vartheta \omega_0 s + \omega_0^2}$
  - PN-Diagramm Pole:  $s_{x1,2} = \frac{1}{T}(-\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$   
 $0 < \vartheta < 1$  Schwingung: konjugiert komplexes Polpaar  
 $H(s) = \frac{K_P}{T^2} \frac{1}{(s - s_{x1})(s - s_{x2})}$   
 $\vartheta = 1$  aperiod. Grenzfall: doppelter reeller Pol bei  $-\omega_0$   
 $H(s) = K_P \frac{1}{(1 + sT)^2}$   
 $\vartheta > 1$  aperiod. Dämpfung: zwei versch. reelle Pole  $s_{x1,2} = \omega_0(-\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$   
 $H(s) = K_P \frac{1}{1 + sT_1} \frac{1}{1 + sT_2}$  mit:  $T_{1,2} = -\frac{1}{s_{x1,2}} = \frac{T}{\vartheta \mp \sqrt{\vartheta^2 - 1}} = T(\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$
  - Frequenzgang (Bode-Diagramm)  $H(\omega) = \frac{K_P}{1 - \omega^2 T^2 + j\omega 2\vartheta T}$
- 201g  $k_p$  hier  $k_p=1$   $H(\omega_0) = \frac{k_p}{2\vartheta}$  „Überhöhung“  
Steigung -40dB/Dekade
- $$H(\omega) = \frac{K_p}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\vartheta^2 \omega^2 T^2}} \quad H(\Omega) = \frac{K_p}{\sqrt{(1 - \Omega^2)^2 + 4\vartheta^2 \Omega^2}}$$
- 
- zu Schwingfall:  
 $s_{x1,2} = -\vartheta \omega_0 \pm j\omega_d$   
mit Eigen-, Ausschwingfrequenz  $\omega_d$   
 $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$
- 
- $\Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$
- $\varphi(\omega) = -\arctan \frac{2\vartheta \omega T}{1 - \omega^2 T^2} \quad \varphi(\Omega) = -\arctan \frac{2\vartheta \Omega}{1 - \Omega^2}$

- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

23

## SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme:  $\text{PT}_2$ -Glied (Tiefpass 2. Ordnung)

- Sprungantwort  $g(t)$  und Impulsantwort  $h(t)$

$0 < \vartheta < 1$  Schwingung

$$g(t) = \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \vartheta^2}} \cdot e^{-\vartheta \omega_0 t} \cdot \cos(\omega_d t - \Theta) \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$

mit  $\Theta = \arcsin(\vartheta)$

$\vartheta = 1$  aperiod. Grenzfall

$$g(t) = \left( 1 - \left( 1 + \frac{t}{T} \right) \cdot e^{-\frac{t}{T}} \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$



$\vartheta > 1$  aperiod. Dämpfung

$$g(t) = \left( 1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_2}} \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$

$$h(t) = \frac{K_P \omega_0}{\sqrt{1 - \vartheta^2}} \cdot e^{-\vartheta \omega_0 t} \cdot \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$$

$$h(t) = K_P \cdot \frac{t}{T^2} e^{-\frac{t}{T}} \varepsilon(t)$$
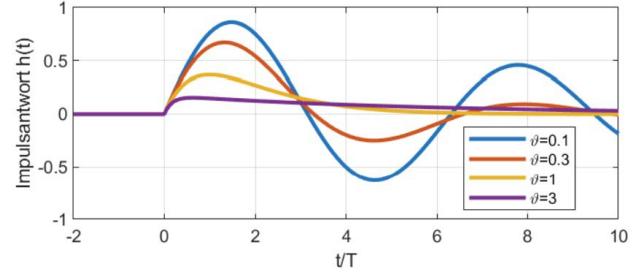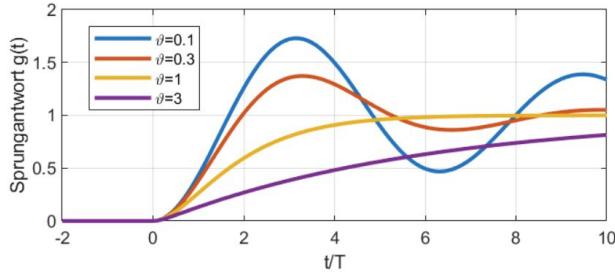
$$h(t) = \left( \frac{1}{T_1 - T_2} \cdot \left( e^{-\frac{t}{T_1}} - e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$



Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

24

## 4.7 Elementare Filter

SUS: Systeme


### Elementare Filter: Übersicht

**Filte bzw. Siebschaltungen** verändern den Frequenzgang, indem bestimmte Frequenzbereiche unterdrückt werden.

- Tiefpass
- Hochpass
- Bandpass
- Bandsperre

Anwendung:

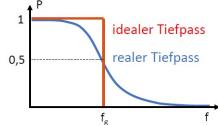- **Unterdrückung von Störungen:** z.B. Bandbreitenbegrenzung von AD-Wandlern, Gleichrichter, ...
- **Selektion von Frequenzanteilen:** z.B. DSL-Splitter, Radiosender, Lautsprecher-Frequenzweichen, ...



- Ein idealer Filter ist nicht kausal und damit nicht realisierbar.
- Die Grenzfrequenz  $f_g$  ist definiert, als die Frequenz, bei der die übertragene Leistung auf die Hälfte abgefallen ist. D.h. der Amplitudengang ist auf  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  des Referenzwertes abgefallen (entspricht -3dB).

Eigenschaften:

- Der Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich ist um so steiler, je höher die Ordnung (und damit der Schaltungsaufwand) des Filters ist.
- Das Signal erfährt beim Filterdurchgang eine frequenzabhängige Phasenverschiebung (die sich z.B. als Zeitverzug nachteilig bemerkbar macht). Die Phasenverschiebung ist um so größer ist, je höher die Ordnung des Filters ist.

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

SUS: Systeme

### Elementare Filter: Tiefpass

Übertragungsfunktion eines **Tiefpasses n.-Ordnung**


$$H(s) = \frac{b_0}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = b_0$$


$$\omega \gg \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx \frac{b_0}{a_n \omega^n}$$

$$\frac{H(\tilde{\omega})}{dB} = \text{const.} - 20n \lg \tilde{\omega}$$

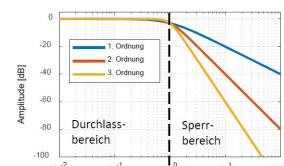Jeder Pol trägt mit 20dB/Dekade zur Flankensteilheit des Filters bei.



$$\tilde{\omega} = \omega/\omega_o$$

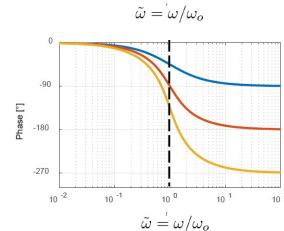

$$\tilde{\omega} = \omega/\omega_o$$

Beispiele:

$$PT_1\text{-Glied}$$

$$PT_2\text{-Glied } (\vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}})$$

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

25

26

SUS: Systeme

### Elementare Filter: Hochpass

Übertragungsfunktion eines **Hochpasses n.-Ordnung**



$$H(s) = \frac{b_n s^n}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(\infty) = \frac{b_n}{a_n}$$


$\omega \ll \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx b_n \omega^n$

$$\frac{H(\tilde{\omega})}{dB} = \text{const.} + 20n \lg \tilde{\omega}$$

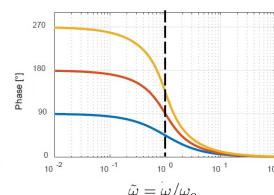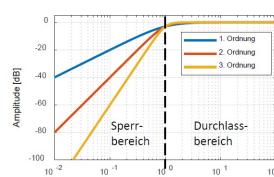Jeder Pol trägt mit 20dB/Dekade zur Flankensteilheit des Filters bei.



Beispiel:

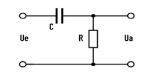

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{RCs}{1 + RCs}$$

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

27

28

SUS: Systeme

### Elementare Filter: Bandpass

Übertragungsfunktion eines **Bandpasses n.-Ordnung**



$$H(s) = \frac{b_{n/2} \cdot s^{n/2}}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = 0 \quad H(\infty) = 0$$

$$\omega \ll \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx b_{n/2} \cdot \omega^{n/2}$$


$$\omega \gg \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx \frac{b_{n/2}}{\omega^{n/2}}$$

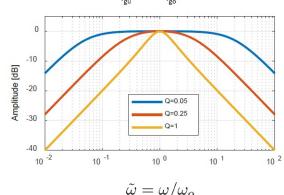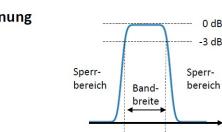Bandpässe sind immer von gerader Ordnung.



Beispiel: Schwingkreis

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

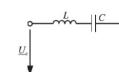

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{RCs}{1 + RCs + LCS^2}$$

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

27

28

SUS: Systeme

### Elementare Filter: Bandsperre



Übertragungsfunktion einer **Bandsperre n.-Ordnung**

$$H(s) = \frac{b_0 + b_2 s^2 + \dots + b_n s^n}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = b_0$$

$$H(\infty) = \frac{b_n}{a_n}$$

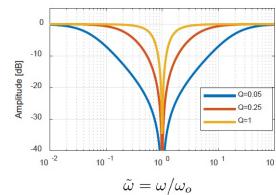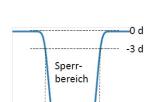Bandsperren sind immer von gerader Ordnung.



<https://audiotoolset.com/equalizer>


Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22  
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

29


SUS: Systeme

### Elementare Filter: Übersicht Amplitudengänge

#### Tiefpass

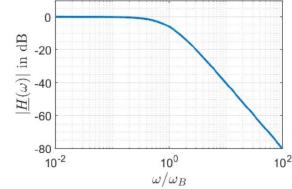


#### Bandpass

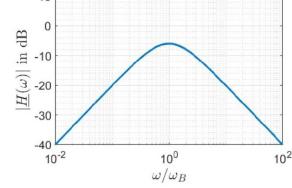


Filter 2.Ordnung  
 $\vartheta = 1$

#### Hochpass















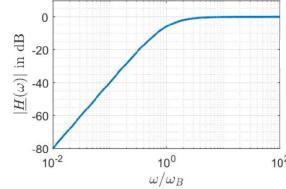


#### Bandsperre

















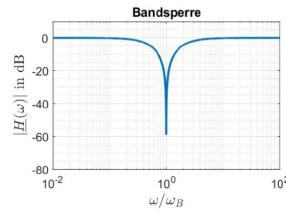


30















## 4.8 Übersicht wichtiger Übertragungsglieder

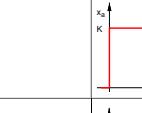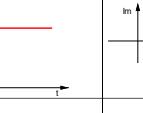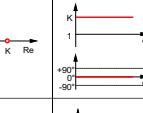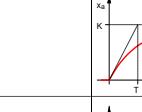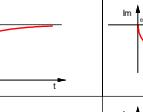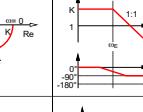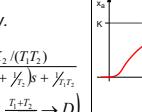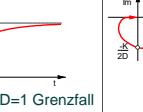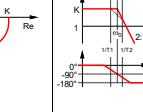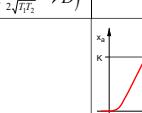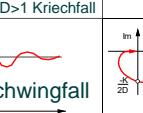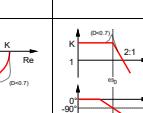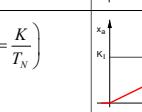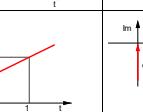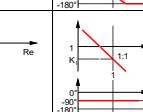System	Differentialgleichung $x_a = x_a(t), x_e = x_e(t)$	Übertragungsfunktion $F(s)$	Übergangs Funktion (Sprungantwort)	Ortskurve $F(j\omega)$	Bode-Diagramm	$x$ : Pole $o$ : Nullstellen
P	$x_a = K x_e$ konstant	$K$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, keine Nullstellen
PT <sub>1</sub>	$T\ddot{x}_a + x_a = K x_e$ -20db/Dek.	$\frac{K}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_c = \frac{1}{T}$
PT <sub>2</sub> ( $D \geq 1$ )	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a = K\omega_0^2 x_e$ $= K\omega_0^2 x_e$ -40db/Dek.	$\frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$ bzw. $\frac{K_1}{1+T_1 s} \cdot \frac{K_2}{1+T_2 s} = \frac{K_1 K_2 / (T_1 T_2)}{s^2 + (\gamma_{T_1} + \gamma_{T_2})s + \gamma_{T_1} \gamma_{T_2}}$ $(K_1 K_2 \rightarrow K; \gamma_{T_1 T_2} \rightarrow \omega_0^2; \frac{T_1 + T_2}{2\sqrt{T_1 T_2}} \rightarrow D)$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_c = \frac{1}{T_1}, \omega_n = \frac{1}{T_2}$ , $D = \cos \phi$
PT <sub>2</sub> ( $0 \leq D < 1$ )	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a = K\omega_0^2 x_e$	$\frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_n = \frac{1}{T_1}, \omega_c = \frac{1}{T_2}$ , $D = \cos \phi$
I	$x_a = K_I \int x_e dt$	$\frac{K_I}{s} = K \cdot \frac{1}{T_N \cdot s} \quad (K_I = \frac{K}{T_N})$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_c = \infty$

Systemtechnik

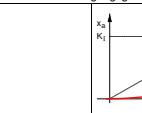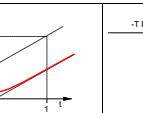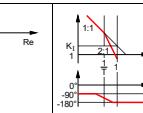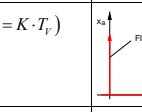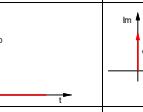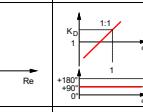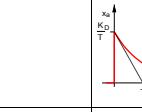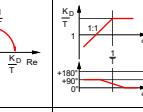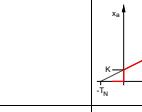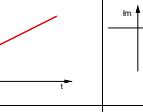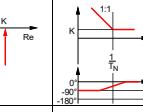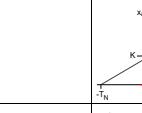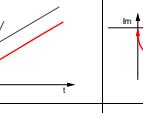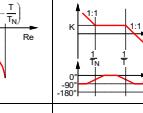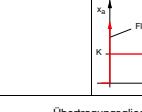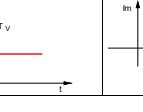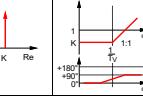Übertragungsglieder						
IT <sub>1</sub>	$T\ddot{x}_a + x_a = K_I \int x_e dt$	$\frac{K_I}{s(1+Ts)}$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_c = \frac{1}{T}, \omega_n = \frac{1}{T}$
D	$x_a = K_D \dot{x}_e$ +20db/Dek.	$K_D s = K \cdot T_V \cdot s \quad (K_D = K \cdot T_V)$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: $K_D$
DT <sub>1</sub>	$T\ddot{x}_a + x_a = K_D \dot{x}_e$	$\frac{K_D s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_c = \frac{1}{T}, \omega_n = \frac{1}{T}$
PI	$x_a = K \left( x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt \right)$	$K_I = \frac{K}{T_N} \quad K \left( 1 + \frac{1}{T_N s} \right)$				$j\omega$ -Ebene: $\omega_c = \infty$
PIT <sub>1</sub>	$T\ddot{x}_a + x_a = K \left( x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt \right)$	$K \frac{1 + \frac{1}{T_N s}}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: $T < T_N$
PD	$x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$ $K_D = K T_V$	$K(1 + T_V s)$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: $K T_V$

Systemtechnik

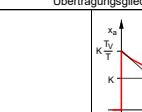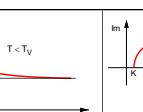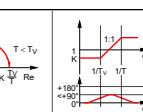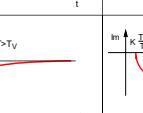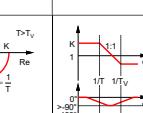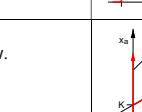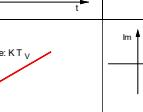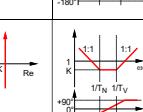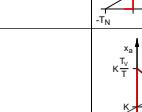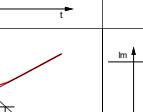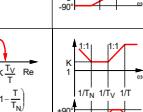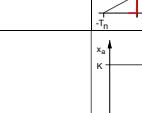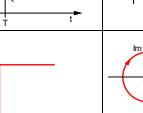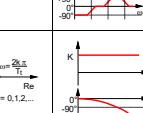Übertragungsglieder						
PDT <sub>1</sub> Lead-Glied ( $T < T_V$ )	$T\ddot{x}_a + x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$	$K \frac{1 + T_V s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: $T < T_V$
PDT <sub>1</sub> Lag-Glied ( $T > T_V$ )	$T\ddot{x}_a + x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$	$K \frac{1 + T_V s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: $T > T_V$
PID	$x_a = K \left( x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt + T_V \dot{x}_e \right)$	$K \left( 1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s \right)$ bzw. $K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: $K T_V$ , $4T_V < T_N$ , $4T_V > T_N \Rightarrow$ kompl. Nst.
PIDT <sub>1</sub>	$T\ddot{x}_a + x_a = K \left( x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt + T_V \dot{x}_e \right)$	$K \frac{1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: $T < T_V$
$T_t$	$x_a = K \cdot x_e(t - T_t)$	$K \cdot e^{-T_t s}$				$j\omega$ -Ebene: $K = 0,1,2,\dots$ , $T_t < T_N$ , $T_t > T_V$

Anm.: Strecken „ohne Ausgleich“ besitzen integrierendes Verhalten. Strecken „mit Ausgleich“ streben bei konstantem Eingangssignal einem konstanten Ausgangswert zu.

## 5 Fourierreihe periodischer Signale

### 5.1 Reelle Fourierreihe (FR)

$a_k, b_k$ : FR-Koeffizienten.

$k = 0$ : Gleichanteil, Mittelwert.

$k = 1$ : Grundschwungung, 1.Harmonische.

$k = n$ :  $n$ .Harmonische,  $(n - 1)$ .Oberschwingung.

- Synthese, trigonometrische Form:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cdot \cos(k\omega_1 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_1 t)]$$

- Synthese, harmonische Form:

$A_k$ : Gewichte, Amplituden

$$\begin{aligned} x(t) &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin(k\omega_1 t + \alpha_k) \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos \left( k\omega_1 t - \underbrace{(-\alpha_k + \frac{\pi}{2})}_{\beta_k} \right) \\ &= \boxed{A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(k\omega_1 t + \varphi_k)} \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin \left( k\omega_1 t + \varphi_k - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

- Analyse, trigonometrische Form:

$$\begin{aligned} \text{Gleichanteil: } \frac{a_0}{2} &= A_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) dt \\ a_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) \cdot \sin(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- Umwandlung Harmonisch  $\Leftrightarrow$  Trigonometrisch:

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{a_0}{2} = \underline{c}_0 \quad A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ a_k &= A_k \sin(\alpha_k) = A_k \cos(\beta_k) = A_k \cos(\varphi_k) \\ b_k &= A_k \cos(\alpha_k) = A_k \sin(\beta_k) = -A_k \sin(\varphi_k) \\ \tan(\alpha_k) &= \frac{a_k}{b_k} \quad \tan(\beta_k) = \frac{b_k}{a_k} \quad \tan(\varphi_k) = \frac{-b_k}{a_k} \end{aligned}$$

### 5.2 Komplexe Fourierreihe

- Synthese:  $\omega \rightarrow t$      $\underline{c}_k$ : Gewichte

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{c}_k \cdot e^{j k \omega_1 t} \text{ mit } \underline{c}_k = |\underline{c}_k| \cdot e^{j \varphi_k}$$

- Analyse:  $t \rightarrow \omega$  (vgl. Kap. 6.2.)

$$\underline{c}_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-j k \omega_1 t} dt = \boxed{\frac{1}{T} \cdot \underline{X}(k\omega_1)}$$

$$\underline{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{c}_k \cdot \delta(\omega - k\omega_1)$$

- Umwandlung Komplex  $\Leftrightarrow$  Reell.

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= A_0 = \underline{c}_0 \quad A_k = 2|\underline{c}_k| \quad \beta_k = -\varphi_k \\ a_k &= 2 \operatorname{Re}\{\underline{c}_k\} = [\underline{c}_k + \underline{c}_{-k}] \\ b_k &= -2 \operatorname{Im}\{\underline{c}_k\} = j [\underline{c}_k - \underline{c}_{-k}] \\ \underline{c}_k &= \frac{1}{2} (a_k - jb_k) = \frac{A_k}{2} e^{-j\beta_k} = \frac{A_k}{2} e^{j\varphi_k} \\ \underline{c}_{-k} &= \frac{1}{2} (a_k + jb_k) = \frac{A_k}{2} e^{j\beta_k} = \frac{A_k}{2} e^{-j\varphi_k} \end{aligned}$$

### 5.3 Symmetrieeigenschaften

- Gerade** Funktionen - symmetrisch zur y-Achse  
Alle  $\sin$ -Anteile verschwinden.

$$\begin{aligned} b_k &= 0 \quad A_0 = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) dt \\ a_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- Ungerade** Funktionen - symmetrisch zum Ursprung  
Gleichanteil und alle  $\cos$ -Anteile verschwinden.

$$\begin{aligned} a_k &= 0 \quad A_0 = 0 \\ b_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \sin(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

#### 5.3.1 Halbwellsymmetrie

FR mit HWS enthält nur ungerade Terme:  $\rightarrow k = 1, 3, 5, \dots, \infty$

- Allgemein:  $y(t) = -y(t \pm T/2)$

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad a_{2k} = 0, \quad b_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \cos((2k-1)\omega_1 t) dt \\ b_{2k-1} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \sin((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- gerade Halbwellsymmetrie:

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad b_k = 0, \quad a_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= \frac{8}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} y(t) \cdot \cos((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- ungerade Halbwellsymmetrie:

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad a_k = 0, \quad b_{2k} = 0 \\ b_{2k-1} &= \frac{8}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} y(t) \cdot \sin((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

### 5.4 Verschiebungssatz

**Zeitverschiebung**  $\Leftrightarrow$  **Phasendrehung** im Freq.-bereich um den Winkel:  $-k\omega_1 t_v$

$$\begin{aligned} f_v(t) &= f(t - t_v) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{c}_k \cdot e^{j k \omega_1 (t - t_v)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{\underline{c}_k \cdot e^{-j \omega_1 k t_v}}_{\underline{c}_k} \cdot e^{j \omega_1 k t} \end{aligned}$$

$t_v < 0$ : Phasenwinkel des Spektrums werden mit zunehmender Frequenz größer.

## 5.5 FR und LTI-Systeme










LTI-Systeme verändern Betrag und Phase aller harmonischen Komponenten eines Eingangssignals = lineare Verzerrung.  
Sie fügen keine neuen Frequenzen hinzu.












$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{H(k\omega_1) \cdot c_{xk}}_{c_{yk}} \cdot e^{j\omega_1 kt}$$


## 5.6 FR-Tabelle - Bischoff

- normierte Pulsbreite  $p = \frac{|\Delta t|}{T} = \frac{\text{Länge Zeit}}{\text{Periodendauer}}$
- $\overline{|f(t)|}$ : Mittelwert Wechselanteil/ Gleichrichtwert.
- $f_{\text{eff}}$ : Gesamt-Effektivwert des Signals.
- FR-Reihen sind auf Amplitude  $\hat{f}$  normiert!  
→ mit  $\hat{f}$  multiplizieren!

Fourierreihen

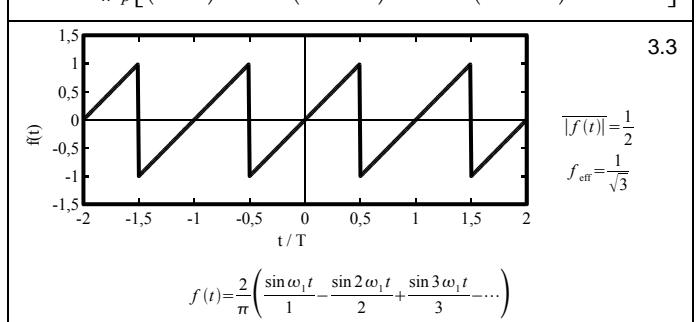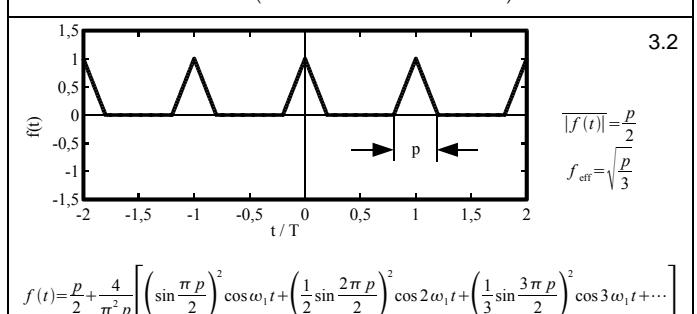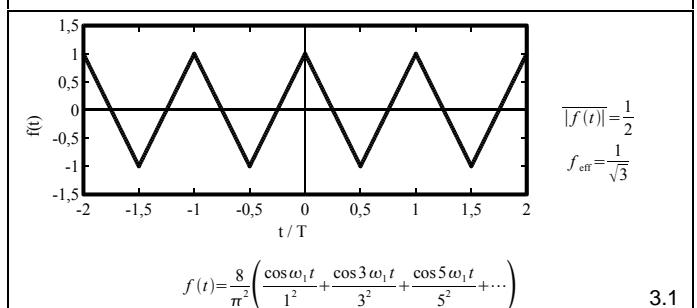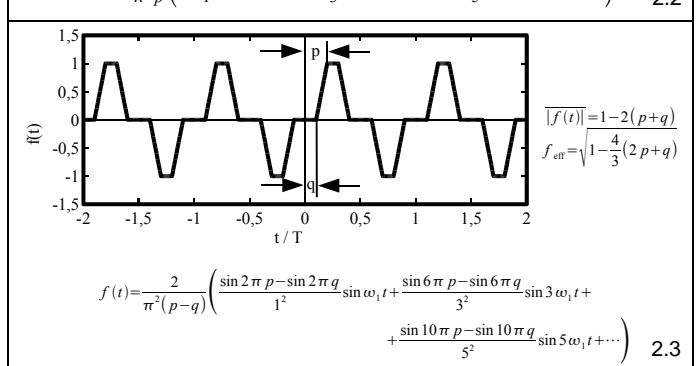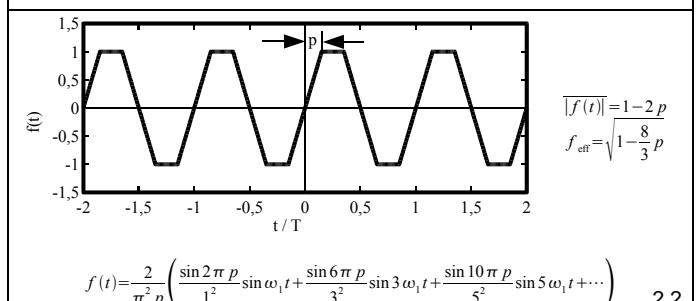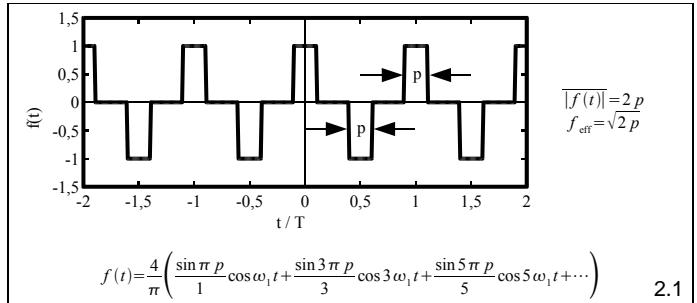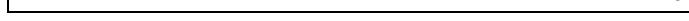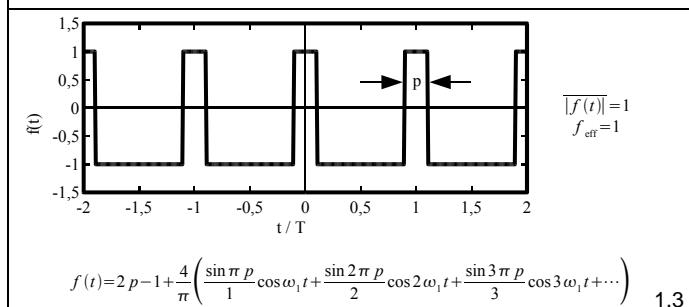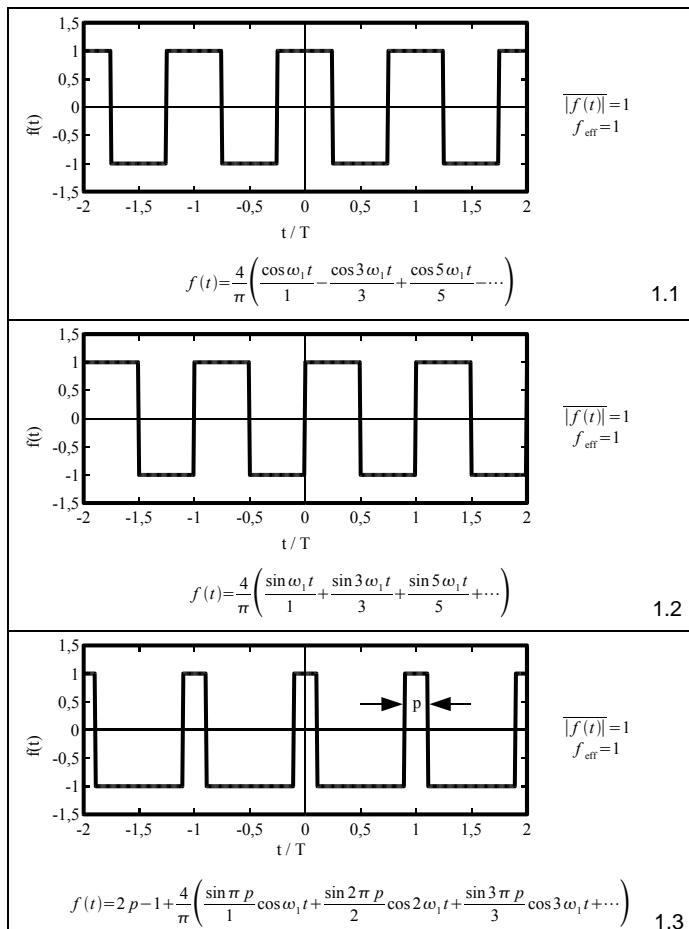

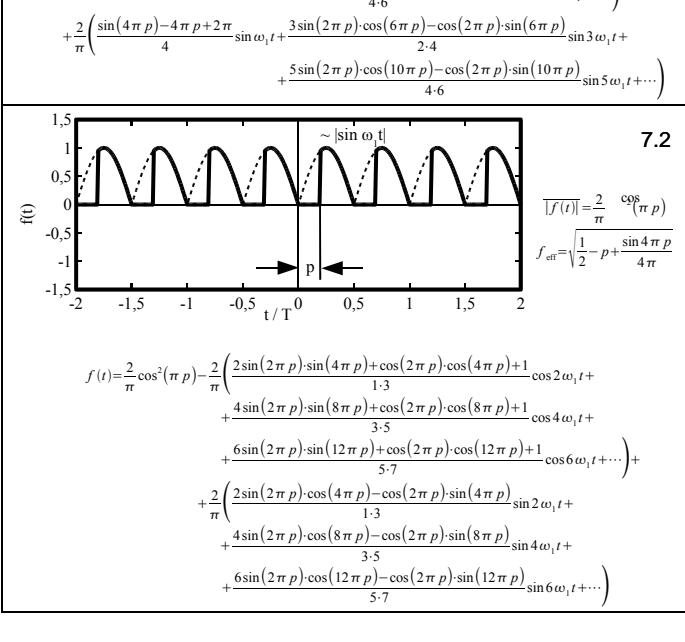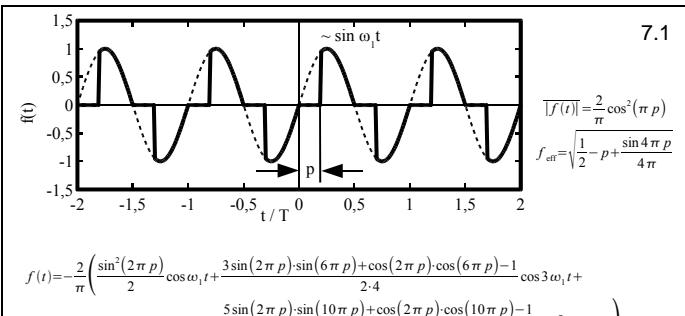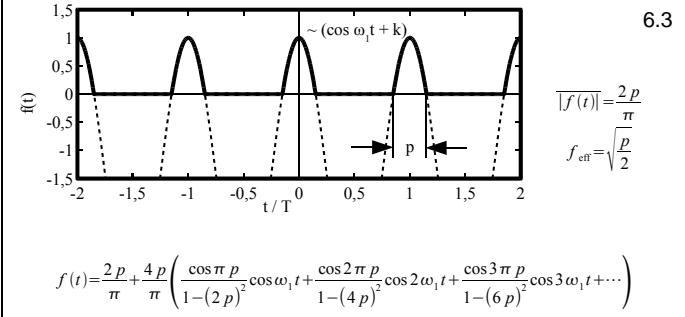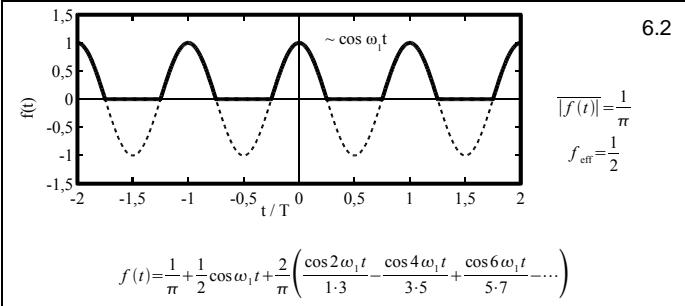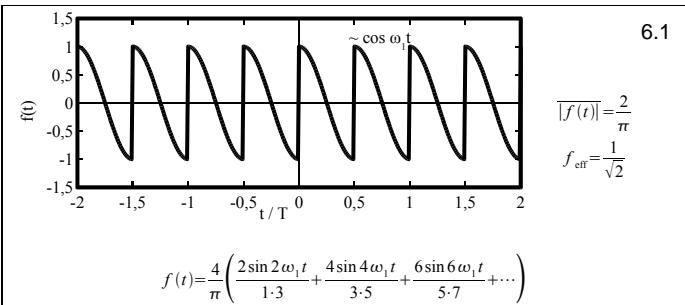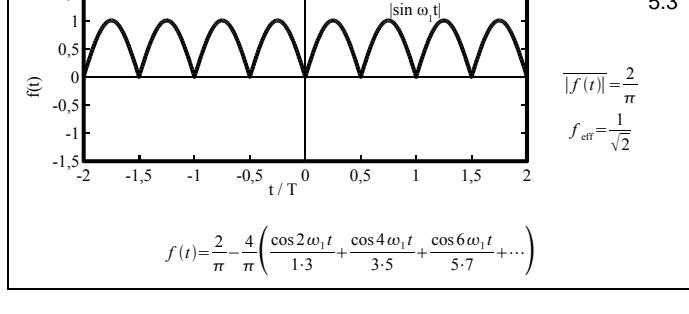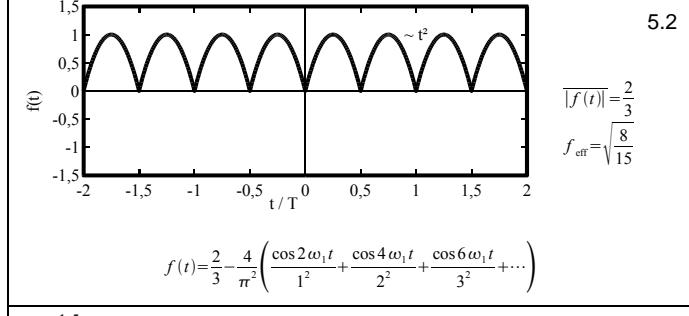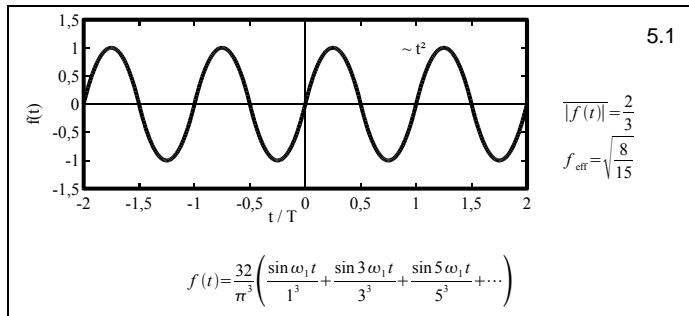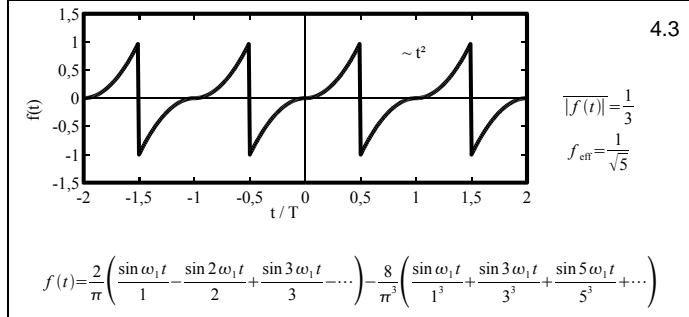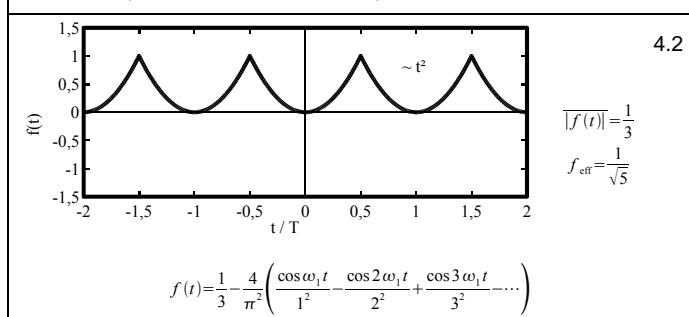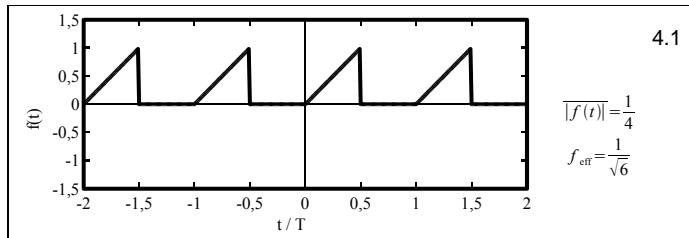

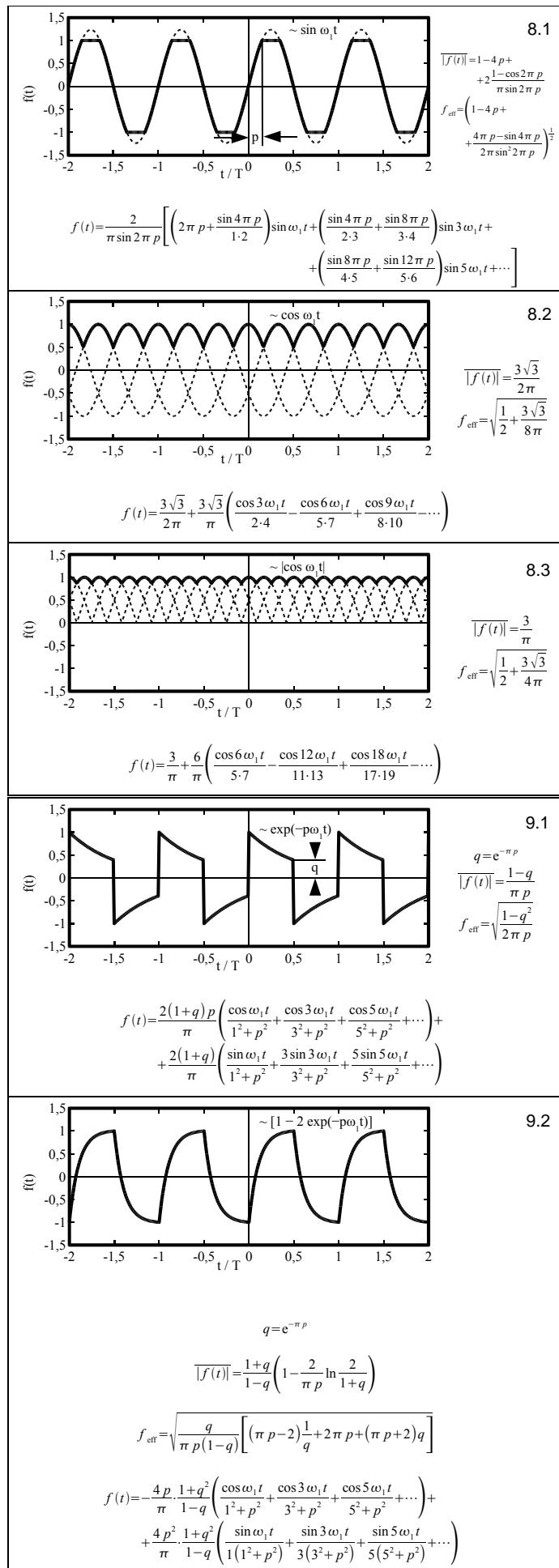

## Funkschau Fourier-Reihen

C. Formelzusammenstellung		
Kurvenverlauf	Gleichung	Oberwellenaufbau
1 	$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left( \sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \dots \right)$	
2 	$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left( \cos x - \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 5x}{5} - \frac{\cos 7x}{7} + \dots \right)$	
3 	$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{2h}{\pi} \left( \sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} \dots \right)$	
4 	$f(x) = h \left\{ k + \frac{2}{\pi} \left( \sin k\pi \cos x + \frac{1}{2} \sin 2k\pi \cdot \cos 2x + \frac{1}{3} \sin 3k\pi \cos 3x \dots \right) \right\}$	
5 	$f(x) = -\frac{8h}{\pi^2} \left( \frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
6 	$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left( \sin x - \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 5x}{5^2} \dots \right)$	
7 	$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left( \cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
8 	$f(x) = \frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left( \cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
9 	$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{4h}{\pi^2} \left( \frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
10 	$f(x) = \frac{4h}{a \cdot \pi} \cdot \left( \frac{\sin a}{1^2} \cdot \sin x + \frac{\sin 3a}{3^2} \cdot \sin 3x + \frac{\sin 5a}{5^2} \cdot \sin 5x \dots \right)$	
11 	$f(x) = \frac{4h}{\pi(a-b)} \left( \frac{\sin a - \sin b}{1^2} \sin x + \frac{\sin 3a - \sin 3b}{3^2} \sin 3x + \frac{\sin 5a - \sin 5b}{5^2} \sin 5x \dots \right)$	

Kurvenverlauf	Gleichung	Oberwellenaufbau
12 	Halbwellen von sin- und —sin- Schwingungen $f(x) = \frac{2h}{\pi} - \frac{4h}{\pi} \left( \frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} + \dots \right)$	 Kurve 12 und 13
13 	Halbwellen von cos- und —cos- Schwingungen $f(x) = \frac{2h}{\pi} - \frac{4h}{\pi} \left( -\frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} - \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} + \dots \right)$	 Kurve 12 und 13
14 	Halbwellen einer cos- Schwingung $f(x) = \frac{h}{\pi} + \frac{h}{2} \cos x + \frac{2h}{\pi} \left( \frac{\cos 2x}{1 \cdot 3} - \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} - \dots \right)$	 Kurve 14
15 	Halbwellen einer cos- Schwingung $f(x) = \frac{2kh}{\pi} + \frac{4kh}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi k}{1 - 4k^2n^2} \cdot \cos nx$	 Kurve 15
16 	$f(x) = \frac{hk}{2} + \frac{2h}{\pi^2 k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos n\pi k}{n^2} \cdot \cos nx$	 Kurve 16
17 	$f(x) = \frac{2h}{\pi} \left( \frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \frac{\sin 4x}{4} \right)$	 Kurve 17 und 18
18 	$f(x) = -\frac{2h}{\pi} \left( \sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots \right)$	 Kurve 17 und 18
19 	$f(x) = \frac{h}{2} - \frac{h}{\pi} \left( \frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right)$	 Kurve 19
20 	$f(x) = -\frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left( \cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots \right) + \frac{2h}{\pi} \left( \sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right)$	 Kurve 19
21 	$f(x) = \frac{h}{4} - \frac{2h}{\pi^2} \left( \cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots \right) + \frac{h}{\pi} \left( \sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right)$	 Kurve 19
22 	$f(x) = \frac{2h\gamma}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos (2n+1)x}{\gamma^2 + (2n+1)^2} + \frac{2h}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1) \sin (2n+1)x}{\gamma^2 + (2n+1)^2}$	 Kurve 22

## 5.7 Kenngrößen periodischer Signale

### 5.7.1 Effektivwert, Klirrfaktor, Mischgrößen

- Effektivwert:** Wert einer Gleichgröße, die im Mittel die gleiche elek. Leistung an einem  $R$  umsetzt.

$$U_{\text{eff}} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{\tau}^{\tau+T} u(t)^2 dt} = \sqrt{U_{\sim}^2 + U_0^2}$$

harmonische Signale:  $U_k = \frac{\hat{u}_k}{\sqrt{2}}$

$U_{\sim}$ : Wechselanteil     $U_0$ : Gleichanteil, Mittelwert

- Effektivwert mit **Fourier-Reihe**:

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k^2} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_{k,\text{eff}}^2} = \sqrt{U_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \hat{u}_k^2}$$

- Klirrfaktor**, Oberschwingungsgehalt:

Maß für Abweichung eines Signals  $x(t)$  von der sin-Form.  
Angabe von  $k$  in %. Kein Gleichanteil  $U_0 = 0$ .

$$\begin{aligned} k &= \frac{\text{Effektivwert Oberschwingungen}}{\text{Effektivwert Wechselanteil}} \leq 1 \\ &= \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} U_k^2}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} U_k^2}} = \frac{\sqrt{U_{\sim}^2 - U_1^2}}{U_{\sim}} \\ &= \sqrt{\frac{0,5 \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \hat{u}_k^2}{0,5 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \hat{u}_k^2}} \quad \text{mit FR-Amplituden } \hat{u}_k \\ &= \sqrt{1 - \frac{U_1^2}{U_{\sim}^2}} = \sqrt{1 - g^2} \quad \text{mit } g = \frac{U_1}{U_{\sim}} \\ k_m &= \frac{U_m}{U_{\sim}} \quad k_1 = g = \sqrt{1 - k^2} \end{aligned}$$

Für Wechselgrößen lässt sich  $k$  einfach mit **Grundschwingungsgehalt**  $g$  ermitteln (*gilt immer*).

- Mischgrößen:**

- Schwingungsgehalt:

$$s = \frac{U_{\sim}}{U} = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Effektivwert der Mischgröße}}$$

- Welligkeit:

$$w = \frac{U_{\sim}}{U_0} = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichanteil}}$$

- Riffelfaktor:

$$R = \frac{\hat{u}_{\sim}}{U_0} = \frac{\text{Scheitelwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichanteil}}$$

### 5.7.2 Leistungen

- Wirkleistung:**

$$\begin{aligned} P = \bar{p}(t) &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{u}_k \underline{i}_k^* \leftrightarrow i_k^* = i_{-k} \\ &= P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{k,\text{eff}} \cdot I_{k,\text{eff}} \cdot \cos(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k}) \\ &= U_0 \cdot I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\hat{u}_k \cdot \hat{i}_k}{2} \cdot \cos(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k}) \\ &= \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R \quad \text{rein am ohmschen Widerstand!} \end{aligned}$$

- Blindleistung**

Nicht-sinusförmige Größen:  $Q$  ist vorzeichenlos!  $[Q] = \text{var}$

$$|Q| = \sqrt{Q_v^2 + D^2} = \sqrt{S^2 - P^2}$$

### Verschiebungs-/Feldblindleistung $Q_v$

$$Q_v = \sum_{k=1}^{\infty} U_k \cdot I_k \cdot \sin(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k})$$

Gleiche Frequenz, aber Phasenverschiebung zwischen  $U$  und  $I$ .

### Verzerrungsblindleistung $D$

auch Oberwellen-, Deformationsblindleistung.

$$D^2 = U_1^2 \cdot (I^2 - I_1^2) = S^2(1 - g^2)$$

aus Mischtermen als Produkte von  $U$  und  $I$  unterschiedlicher Frequenzen.

- Scheinleistung**


Gilt auch für Mischgrößen, da Effektivwerte Gleichanteile enthalten können. Achtung:  $U, I$ : **Gesamtsignal!**

$$\begin{aligned} S &= U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{P^2 + Q_v^2 + D^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} I_k^2} = \sqrt{\left(\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2\right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{+\infty} I_k^2\right)} \\ &\neq \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2 \cdot I_k^2} \end{aligned}$$

Nicht-linearer Verbraucher an einer sinusförmigen Spannung  $U_1$ :

$$\begin{aligned} S^2 &= (UI)^2 = U_1^2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} I_k^2 = \\ &= U_1^2 I_0^2 + U_1^2 \sum_{k=2}^{\infty} I_k^2 + U_1^2 I_1^2 \sin^2 \varphi_1 + U_1^2 I_1^2 \cos^2 \varphi_1 \end{aligned}$$

Räumliche Darstellung der Leistungen:

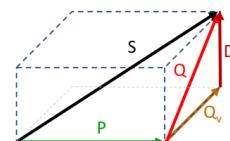

- Leistungsfaktor:**

$$\text{Allgemein: } \lambda = \frac{|P|}{S} = \sqrt{1 - \frac{Q^2}{S^2}} \quad 0 < \lambda < 1$$

$$\text{Sinusförmig: } \lambda = \frac{P}{S} = \cos(\varphi) = \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

## 6 Fourier-Transformation (FT)

### 6.1 Hin- und Rücktransformation

Übertragung (nicht-)periodischer Signale in Spektrum/BB.

**Bedingung:**  $x(t)$  absolut integrierbar!  $\int_{t=-\infty}^{+\infty} |x(t)|dt < \infty$

$$x(t) \circ \bullet \underline{X}(\omega)$$

Hintransformation - Analyse:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \underline{X}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Rücktransformation - Synthese:

$$\mathcal{F}^{-1}\{\underline{X}(\omega)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{X}(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

Komplexwertige Fouriertransformierte:

$$\underline{X}(\omega) = |\underline{X}(\omega)| \cdot e^{j\omega\varphi}$$

Einheit: Amplitudendichte  $[x(t)] \cdot s$

### 6.3 Zeit-Bandbreite-Gesetz

Dualität und Verschiebung ergeben das Zeit-Bandbreite-Gesetz.

$$T_D \cdot \omega_B = \text{konstant}$$

$T_D$ : Signaldauer     $\omega_B$ : Bandbreite des zugeh. Spektrums

Zeitbereich	Spektrum
schnelle Vorgänge	hohe Frequenzen
langsame Vorgänge	niedrige Frequenzen
steile Flanken	breites Spektrum
langsame Übergänge	enges Spektrum
zeitlich begrenztes Signal	unendlich breites Spektrum
unendlich langes Signal	bandbegrenztes Spektrum

### 6.2 FT periodischer Signale

- Übergang FR  $\rightarrow$  FT:

$$\begin{aligned} U_a(\omega) &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{c}_k \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\underline{U}(\omega)}{t_a} \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \frac{2\pi}{t_a} \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega) \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \omega_a \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega - k\omega_a) \end{aligned}$$

- Übergang FT  $\rightarrow$  FR, Komplexe Fourierkoeffizienten, periodische Fortsetzung (vgl. Kap. 5.2):

$$\boxed{\underline{c}_k = \frac{1}{T} \cdot \underline{X}(k\omega_1)} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) \cdot e^{-j\omega_1 t} dt$$

$T = t_p$ : Periodizität, Periodendauer.

$\underline{c}_k$ : FR-Koeff. d. periodischen Fortsetzung des endlichen Signals  $x(t)$  mit Länge  $T$ .

- FR-Koeffizienten  $\underline{c}_k$  sind **Abtastwerte** von  $\underline{X}(\omega)$  bei den Frequenzen im Linienabstand:

$$\omega = k\omega_1 = k \frac{2\pi}{T} = k \frac{2\pi}{t_p}$$

## 6.4 Eigenschaften der FT

	$x(t)$	$\underline{X}(\omega)$
Linearität	$Ax_1(t) + Bx_2(t)$	$A\underline{X}_1(\omega) + B\underline{X}_2(\omega)$
Verschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \underline{X}(\omega)$
Modulation	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$\underline{X}(\omega - \omega_0)$
Differentiation im Frequenzbereich	$t \cdot x(t)$	$j \frac{d\underline{X}(\omega)}{d\omega}$
Differentiation im Zeitbereich	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega \underline{X}(\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} \underline{X}(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
Zeitskalierung	$x(at)$	$\frac{1}{ a } \underline{X}\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$\underline{X}_1(\omega) * \underline{X}_2(\omega)$
Multiplikation	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} \underline{X}_1(\omega) * \underline{X}_2(\omega)$
Dualität	$x_1(t)$ $x_2(t)$	$x_2(\omega)$ $2\pi x_1(-\omega)$
Symmetrien	$x(-t)$ $x^*(t)$ $x^*(-t)$	$\frac{X}{X^*}(-\omega)$ $\underline{X}^*(\omega)$
Parsevalsches Theorem	$\int_{-\infty}^{\infty}  x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty}  \underline{X}(\omega) ^2 d\omega$

## 6.6 Korrespondenzen der FT

$x(t)$	$\underline{X}(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi \cdot \delta(\omega)$
$\dot{x}(t)$	$j\omega$
$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - mT)$	$\omega_1 \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_1) \quad \text{mit } \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$
$\varepsilon(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\text{rect}\left(\frac{t}{2aT}\right)$	$2aT \cdot \text{si}(\omega aT)$
$\text{si}(at)$	$\frac{\pi}{ a } \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$
$\frac{ a }{\pi} \text{si}(at)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$
$\frac{1}{t}$	$-j\pi \text{sign}(\omega)$
$\text{sign}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
$e^{-\alpha t }, \alpha > 0$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$
$e^{-a^2 t^2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-\frac{\omega^2}{4a^2}}$

## 6.5 Symmetrieeigenschaften

Realteil & Betrag: **gerade**  
Imaginärteil & Phase: **ungerade**.


$$\underline{X}(-\omega) = \underline{X}^*(\omega)$$

$x(t)$  reell & gerade  $\leftrightarrow$   
 $\underline{X}(\omega)$  reell & gerade

$$\underline{X}(\omega) = 2 \int_0^\infty x(t) \cos(\omega t) dt$$

$x(t)$  reell & ungerade  $\leftrightarrow$   $\underline{X}(\omega)$  imaginär & ungerade
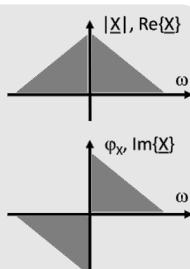
$$\underline{X}(\omega) = -2j \int_0^\infty x(t) \sin(\omega t) dt$$



## 6.7 Faltungsregeln

- $a * b = b * a$  kommutativ
- $a * [b * c] = [a * b] * c$
- $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$
- $a * [b + c] = a * b + a * c$
- $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$  Ausblendeigenschaft

## 7 Laplace-Transformation (LPT)

Hintransformation - Analyse:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \underline{X}(s) = \int_0^\infty x(t) \cdot e^{-st} dt$$


Rücktransformation - Synthese:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\underline{X}(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \underline{X}(s) \cdot e^{-st} ds$$

Rücktransformation mit Partialbruchzerlegung (PBZ) + Tabelle in Kap. 7.6.
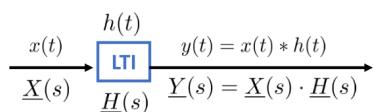
### 7.1 LTI-Systeme im Bildbereich (BB)

$x(t) = h(t) = 0$  für  $t < 0$ : Rechtsseitige (**kausale**) Signale!



LTI-Systeme im Bildbereich sind **immer** kausal!

### 7.2 Impuls- und Sprungantwort im BB

Impulsantwort:

$$h(t) \circ \bullet \underline{H}(s)$$

Sprungantwort:

$$g(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau \circ \bullet \quad \underline{G}(s) = \frac{\underline{H}(s)}{s}$$

### 7.3 P/N-Diagramm: Systemeigenschaften

- Stabilität:** Alle Pole von  $\underline{H}(s)$  liegen links der  $\omega$ -Achse.
- Minimalphasiges System:** Alle Nullstellen liegen links der  $\omega$ -Achse.



#### 7.3.1 Zusammenhang LPT $\leftrightarrow$ FT

Weitere Infos siehe Kap. 4.3.5.

- Konvergenzbereich (Kb): Halbebene rechts vom am weitesten rechts liegenden Pol.
- Wenn  $\omega$ -Achse  $\in$  Kb, dann existiert eine FT von  $\underline{X}(s)$ :

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = \mathcal{L}\{x(t)\}|_{s=j\omega}$$

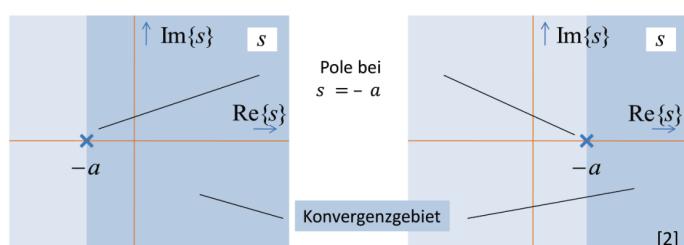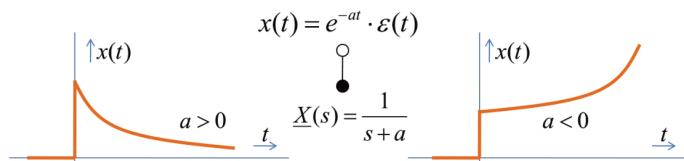$\Rightarrow$  Wenn System instabil, dann gibt es keine FT!



### 7.4 Partialbruchzerlegung (PBZ)

Für die inverse bzw. Rücktransformation in den Zeitbereich. Beispiele siehe Papula FS. S.157f.

- Einfache Polstellen:

$$\underline{X}(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{(s - p_n)}$$

- Doppelte/k-fache Polstellen:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{Z(s)}{(s - p_n)^k} \\ &= \frac{A_1}{s - p_n} + \frac{A_2}{(s - p_n)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(s - p_n)^k} \end{aligned}$$

- Komplexe Polstellen:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{Z(s)}{(s - p_1)(s - p_1^*)} \\ &= \frac{B s + C}{(s - p_1)(s - p_1^*)} \\ &= \frac{B s + C}{(s - j p_1)(s + j p_1)} \end{aligned}$$

**Beachte:** Wenn Zählergrad > Nennergrad, muss vor der PBZ eine **Polynomdivision** durchgeführt werden!

### 7.5 Eigenschaften der LPT

	$\mathbf{x}(t)$	$\underline{\mathbf{X}}(s)$
Linearität	$a x_1(t) + b x_2(t)$	$a \underline{X}_1(s) + b \underline{X}_2(s)$
Skalierung $t$	$x(at)$	$\frac{1}{a} \underline{X}\left(\frac{s}{a}\right)$
Skalierung $s$	$\frac{1}{a} x\left(\frac{t}{a}\right)$	$\underline{X}(as)$
Verschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-s \cdot t_0} \underline{X}(s)$
Modulation	$e^{at} x(t)$	$\underline{X}(s - a)$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$\underline{X}_1(s) \cdot \underline{X}_2(s)$
Differentiation $t$	$\frac{d}{dt} x(t)$	$s \cdot \underline{X}(s) - x(0^-)$
Differentiation $s$	$t \cdot x(t)$	$-\frac{d}{ds} \underline{X}(s)$
Integration $t$	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \underline{X}(s)$
Integration $s$	$\frac{1}{t} \cdot x(t)$	$\int_s^\infty \underline{X}(s) ds$
Anfangswertsatz	$x(t = 0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \underline{X}(s)$	
Endwertsatz	$x(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \underline{X}(s)$	

#### 7.5.1 Ableitungen

vgl. Kap. 8.1.2.

$$\dot{x}(t) \circ \bullet s \cdot \underline{X}(s) - x(0)$$

$$\ddot{x}(t) \circ \bullet s^2 \cdot \underline{X}(s) - s \cdot x(0) - \dot{x}(0)$$

$$x^{(3)}(t) \circ \bullet s^3 \cdot \underline{X}(s) - s^2 \cdot x(0) - s \cdot \dot{x}(0) - \ddot{x}(0)$$

## 7.6 Korrespondenzen der LPT

Nr.	$\underline{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{X}(s)$	Nr.	$\underline{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{X}(s)$
10	1	$\frac{1}{s}$	28	$\frac{1}{ab} + \frac{b \cdot e^{-at} - a \cdot e^{-bt}}{ab \cdot (a-b)}$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
11	$t$	$\frac{1}{s^2}$	29	$\frac{e^{-at} + [(a-b)t-1] \cdot e^{-bt}}{(a-b)^2}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)^2}$
12	$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}}$	30	$\frac{[a-b(a-b)t] \cdot e^{-bt} - a \cdot e^{-at}}{(a-b)^2}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)^2}$
13	$e^{-at}$	$\frac{1}{s+a}$	31	$\frac{(b-c) \cdot e^{-at} + (c-a) \cdot e^{-bt} + (a-b) \cdot e^{-ct}}{(b-a)(c-a)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
14	$\frac{1}{a} \cdot (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$	32	$\frac{a(b-c) \cdot e^{-at} + b(c-a) \cdot e^{-bt} + c(a-b) \cdot e^{-ct}}{(b-a)(c-b)(c-a)}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
15	$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	33	$\frac{1}{2\omega^3} \cdot (\sin \omega t - \omega t \cdot \cos \omega t)$	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$
16	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	34	$\frac{t}{2\omega} \cdot \sin \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
17	$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	35	$\frac{1}{2\omega} \cdot (\sin \omega t + \omega t \cdot \cos \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
18	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	36	$\sin^2(\omega t)$	$\frac{2\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$
19	$t \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	37	$\cos^2(\omega t)$	$\frac{s^2 + 2\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$
20	$(1 - at) \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$	38	$\cos(\omega t + \psi)$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{s^2 + \omega^2}$
21	$\frac{1}{a^2} \cdot [1 - (1 + at) \cdot e^{-at}]$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$	39	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{s \sin \psi + \omega \cos \psi}{s^2 + \omega^2}$
22	$\frac{t^2}{2} \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^3}$	40	$e^{-at} \cdot \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
23	$\frac{1}{a^2} \cdot (1 - \cos at)$	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)}$	41	$e^{-at} \cdot \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
24	$\frac{1}{a^2} \cdot (\cosh at - 1)$	$\frac{1}{s(s^2 - a^2)}$	42	$e^{-at} \cdot \cos(\omega t + \psi)$	$\frac{(s+a) \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s+a)^2 + \omega^2}$
25	$\frac{1}{a^2} \cdot [at - 1 + e^{-at}]$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$	43	$\frac{a \cos \omega t + \omega \sin \omega t - a \cdot e^{-at}}{a^2 + \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{s+a}$
26	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$	$\frac{1}{(s+a) \cdot (s+b)}$	44	$\frac{a \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega \cdot e^{-at}}{a^2 + \omega^2}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{s+a}$
27	$\frac{a \cdot e^{-at} - b \cdot e^{-bt}}{a-b}$	$\frac{s}{(s+a) \cdot (s+b)}$	45	$\frac{\cos(\omega t + \psi - \gamma) - \cos(\psi - \gamma) \cdot e^{-at}}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s^2 + \omega^2) \cdot (s+a)}$

Nr.	$\underline{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{X}(s)$
46	$a^2 > b^2 : \frac{1}{2W} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$ $a^2 = b^2 : t \cdot e^{-at}$ $a^2 < b^2 : \frac{1}{\omega_d} \cdot e^{-at} \cdot \sin \omega_d t$	$\frac{1}{s^2 + 2as + b^2}$
47	$a^2 > b^2 : \frac{1}{2W} \cdot (\lambda_1 e^{\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{\lambda_2 t})$ $a^2 = b^2 : (1 - at) \cdot e^{-at}$ $a^2 < b^2 : \left( \cos \omega_d t - \frac{a}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right) \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{s^2 + 2as + b^2}$
48	$a^2 > b^2 : \frac{1}{b^2} \left( 1 + \frac{\lambda_2}{2W} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{2W} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$ $a^2 = b^2 : \frac{1}{a^2} [1 - (1 + at) \cdot e^{-at}]$ $a^2 < b^2 : \frac{1}{b^2} \left[ 1 - \left( \cos \omega_d t + \frac{a}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right) \cdot e^{-at} \right]$	$\frac{1}{s(s^2 + 2as + b^2)}$
49	$a^2 > b^2 : \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) + k_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} + k_2 \cdot e^{-\lambda_2 t}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ $a^2 = b^2 : \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) + (zt - \cos \varphi) \cdot e^{-at}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ $a^2 < b^2 : \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) - k \cdot \cos(\omega_d t + \beta) \cdot e^{-at}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s^2 + \omega^2) \cdot (s^2 + 2as + b^2)}$

- Aperiodischer Kriechfall:  
 $a^2 > b^2 \leftrightarrow \vartheta > 1$
- Aperiodischer Grenzfall:  
 $a^2 = b^2 \leftrightarrow \vartheta = 1$
- Periodischer Schwingfall:  
 $a^2 < b^2 \leftrightarrow 0 < \vartheta < 1$
- Abklingkonstante [s]:  
 $a = \delta = \frac{\vartheta}{T} = \vartheta \omega_0 = \frac{R}{2L}$
- Eck-/Kennkreisfrequenz:  
 $b = \omega_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Eigenkreisfrequenz:  
 $\omega_d = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$
- Dämpfungsgrad,-maß,-konstante:  
 $\delta = D = \frac{a}{\omega_0} = \frac{a}{b}$

$$\begin{aligned} \lambda_{1,2} &= -a \pm W = -a \pm j\omega_d & W &= \sqrt{a^2 - b^2} = j\omega_d & x &= b^2 - \omega^2 & y &= 2a\omega & z &= \omega \sin \varphi - a \cos \varphi \\ \varphi &= \arctan \frac{x \sin \varphi - y \cos \varphi}{y \sin \varphi + x \cos \varphi} & k &= \frac{\cos \varphi}{\cos \beta} & k_1 &= \frac{\lambda_2 \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{2W} & k_2 &= \frac{\omega \sin \varphi - \lambda_1 \cos \varphi}{2W} \\ \beta &= \arctan \frac{z}{\omega_d \cos \varphi} \end{aligned}$$

## 8 Schaltvorgänge

### 8.1 Berechnungsmethoden

Immer Stetigkeitsbedingungen beachten!

$$x(t=0) = x(0) = x(0^-) = x(0^+)$$

Bauteilverhalten KS/LL:  $\underline{X}_C = -j \frac{1}{\omega C}$      $\underline{X}_L = j\omega L$

#### 8.1.1 Vereinfachte Methode

mit Lösungsformeln aus GE1, GE2.

- Bedingung:** konstantes Eingangssignal/Quelle und **einem** unabhängigem Energiespeicher  $L$  oder  $C$  (DGL 1. Ordnung, eine Zeitkonstante).
- GE1: Schaltung mit **einer** Induktivität  $L$ :

$$\tau = \frac{L}{R} \quad I_A = i(0) \quad I_E = i(t \rightarrow \infty)$$

$$i(t) = I_E + (I_A - I_E) \cdot e^{-t/\tau}$$

- GE2: Schaltung mit **einer** Kapazität  $C$ :

$$\tau = RC \quad U_A = u(0) \quad U_E = u(t \rightarrow \infty)$$

$$u(t) = U_E + (U_A - U_E) \cdot e^{-t/\tau}$$

#### 8.1.2 Laplace-Transformation der DGL

- DGL aufstellen mit Bauteilgleichungen für  $R, L, C$ .  
Maschen- und Knotensatz anwenden.

- LPT der DGL durchführen:

$$\dot{x}(t) \circlearrowleft s \cdot \underline{X}(s) - x(0)$$

$$\ddot{x}(t) \circlearrowleft s^2 \cdot \underline{X}(s) - s \cdot x(0) - \frac{dx}{dt}(0)$$

$$x^{(3)}(t) \circlearrowleft s^3 \cdot \underline{X}(s) - s^2 \cdot x(0) - s \cdot \frac{d}{dt}x(0) - \frac{d^2}{dt^2}x(0)$$

Anfangszustand  $i_L, u_C \neq 0$  zum Schaltzeitpunkt  $x(0)$   
wird autom. **berücksichtigt**.

- Auflösen nach gesuchter Größe.
- Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

#### 8.1.3 Leere Energiespeicher mit LPT & KWR

- Bedingung:** Alle  $C$  ungeladen, Alle  $L$  stromlos.


$$u_c(0+) = i_L(0+) = 0$$

- Eingang  $x(t)$  mit LPT in Bildbereich  $\underline{X}(\omega)$ .
- $H(s)$  aus Schaltung nach Schaltvorgang mit erweiterter KWR bestimmen. Ersetze  $s = j\omega$ .
- Ausgang im Bildbereich berechnen:  $\underline{Y}(s) = \underline{X}(s) \cdot H(s)$
- Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.
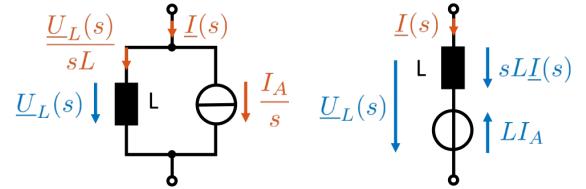
#### 8.1.4 Geladene Energiespeicher mit LPT

- Ersatzschaltbild (ESB) für Schaltkreis nach dem Schaltvorgang im Bildbereich erstellen:


- VZ beachten! VZ-Änderung im Zeitbereich auch im Bildbereich gültig!
- Induktivitäten mit Anfangstrom:



$$\underline{U}_L(s) = L \cdot (s \cdot \underline{I}_L(s) - \underbrace{i_L(0)}_{I_A})$$

$$\underline{I}_L(s) = \frac{\underline{U}_L(s)}{sL} + \frac{I_A}{s}$$

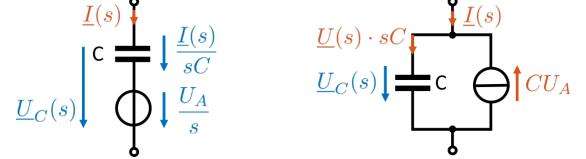- Kapazitäten mit Anfangsspannung/Vorladung:



$$\underline{I}_C(s) = C \cdot (s \cdot \underline{U}_C(s) - \underbrace{u_C(0)}_{U_A})$$

$$\underline{U}_C(s) = \frac{\underline{I}_C(s)}{sC} + \frac{U_A}{s}$$

- $H(s)$  aus ESB mit KWR bestimmen.
- Eingang  $x(t)$  mit LPT in Bildbereich  $\underline{X}(\omega)$ .
- Ausgang im Bildbereich berechnen:  $\underline{Y}(s) = \underline{X}(s) \cdot H(s)$
- Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

## 8.2 Quellenumwandlung

$$\text{Stromquelle: } i_q(t) \cdot \varepsilon(t) \circlearrowleft \frac{I_q(s)}{s}$$

$$\text{Spannungsquelle: } u_q(t) \cdot \varepsilon(t) \circlearrowleft \frac{U_q(s)}{s}$$

## 8.3 Bauteilgleichungen


$$i_L(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt} \quad u_L(t) = L \cdot \frac{di_c(t)}{dt}$$

## 9 Zeitdiskrete Systeme
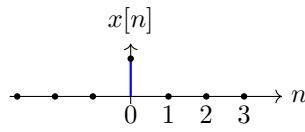
### 9.1 Elementare, zeitdiskrete Signale

- **Einheitsimpuls**, Impulsfolge, Delta-Impuls  $\delta(n)$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



Eigenschaften:

- Zusammenhang mit Einheitssprung:


$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) = 1 \quad \varepsilon(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(n)$$

- Anregung der Impulsantwort
- konstantes Spektrum
- Ausblendeigenschaft:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \delta(n-k)$$

- **Einheitssprung**
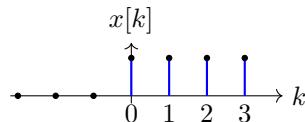
$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$



Zusammenhang mit Einheitsimpuls:

$$\delta(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)$$

- **Rechteckfolge**

$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < N \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$


Zusammenhang mit Einheitsimpuls bzw. -sprung:

$$\begin{aligned} \text{rect}(n) &= \varepsilon(n) + \varepsilon(n-N) \\ &= \varepsilon(n) \cdot \varepsilon(N-1-n) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \delta(n-k) \end{aligned}$$

- **Zeitdiskreter Sinus**


$$x(n) = A \cdot \sin(\Omega n + \varphi)$$

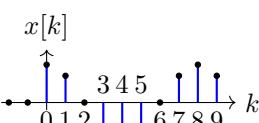$A$ : Amplitude  
 $\Omega$ : normierte Kreisfrequenz  
 $\varphi$ : Anfangsphase



- **Komplexe Exponentialfolge**
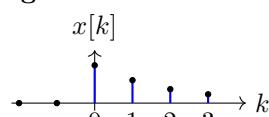
$$\begin{aligned} x(n) &= \underline{A} \cdot e^{S n} \\ &= \underline{A} \cdot e^{(\Sigma + j\Omega)n} \end{aligned}$$



$$S = \Sigma + j\Omega$$

Amplitudenänderung  $\Sigma = \sigma T = \sigma / f_A$

normierte Kreisfrequenz  $\Omega = \omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_A}$


### 9.2 A/D-Wandlung

- Zeitdiskretisierung, Abtastung, **Abtastrate**:  $f_a = \frac{1}{t_a}$

$$x(n) = x_0(t)|_{t=nT_a} = x_0(nT) = x_0\left(\frac{n}{f_a}\right)$$

- Wertdiskretisierung (Quantisierung): Bitbreite, Auflösung: 8 Bit = 256 Stufen.
- Abtastung Analog-Signal  $\rightarrow$  **periodische** Fortsetzung des Analog-Spektrums im Abstand von
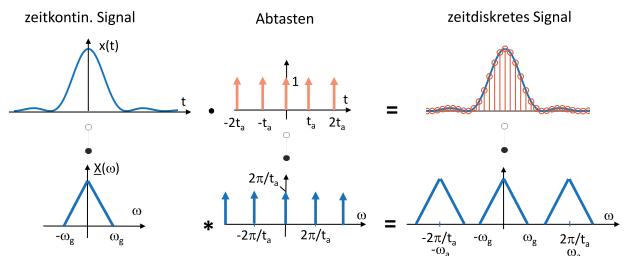
$$\omega_a = \frac{2\pi}{t_a} = 2\pi f_a \quad \text{mit } t_a: \text{Abtastintervall}$$



- **Aliasing**: Spektrale Überlagerung, zusätzliche Frequenzen/Abtastwerte, keine Rekonstruktion des Originalsignals aus  $t_a = \frac{1}{f_a}$  möglich.

**Abhilfe**: Eingangssignal auf  $\omega_g$ -Band begrenzen und **Abtasttheorem** einhalten, Verringerung von  $t_a$ .

$$\omega_a \geq 2\omega_g \quad \text{bzw. } f_a \geq 2f_g$$

$$\omega_g \leq \frac{\omega_a}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{t_a} \quad \text{bzw. } f_g \geq \frac{f_a}{2}$$

Merke: zeitbegrenztes Signal:  $\infty$  langes Spektrum  $\rightarrow$  Aliasing  
Dirac-Sprung im Signal:  $\infty$  hohe  $f$  im Spektrum  $\rightarrow$  Aliasing

- Spektrum  $U_a(\omega)$  eines abgetasteten Signals  $u_a(t)$  mit  $T = t_a = \frac{1}{f_a}$  aus einem Analogsignal  $u(t)$ :

$$\begin{aligned} U_a(\omega) &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{c}_k \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{U(\omega)}{t_a} \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \frac{2\pi}{t_a} \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega) \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \omega_a \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega - k\omega_a) \end{aligned}$$

### 9.3 Zeitdiskrete LTI-Systeme

#### 9.3.1 Systemeigenschaften

- Linear:** System mit Ü-Fkt.  $\underline{H}(z)$  beschreibbar.
- Kausal:** Anzahl der Pole (Grad des Nenners)  $N \geq M$   
Anzahl der Nullstellen (Grad des Zählers),  
 $h(n) = 0$  für  $n < 0$ , rechtsseitige Folge.
- Stabil:** Einheitskreis (EK) ∈ Konvergenzbereich (Kb),  
absolute Summierbarkeit:  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ ,  
**Alle** Pole ∈ EK.
- minimalphasiges LTI-System:** Alle Nullstellen ∈ EK.

#### 9.3.2 Impuls- & Systemantwort, Faltung

Impulsanregung	Impulsantwort
$x(n) = \delta(n)$	$y(n) = h(n) = S\{\delta(n)\}$
$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \delta(n-k)$ $\delta(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)$	$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$ $= x(n) * h(n)$ $h(n) = g(n) - g(n-1)$ $\underline{H}(z) = \underline{G}(z) \cdot \frac{z-1}{z}$
Sprunganregung	Sprungantwort
$x(n) = \varepsilon(n)$	$y(n) = g(n) = S\{\varepsilon(n)\}$
$\varepsilon(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$	$g(n) = \sum_{k=-\infty}^n h(k)$ $\underline{G}(z) = \underline{H}(z) \cdot \frac{z}{z-1}$

#### 9.3.3 Faltung mit Hilfstabelle

Beispiel:

$$\begin{aligned}x(n) &= \delta(n) + 2\delta(n-1) + 2\delta(n-2) \\y(n) &= h(n) + 2h(n-1) + 2h(n-2)\end{aligned}$$

$n$	-1	0	1	2	3	4	5
$h(n)$	0	2	1	1	3		
$2h(n-1)$	0	0	4	2	2	6	
$2h(n-2)$	0	0	0	4	2	2	6
$y(n)$	0	2	5	7	7	8	6

#### 9.3.4 Differenzengleichung $\Leftrightarrow$ Ü-Fkt.

Allgemein:

$$\underline{H}(z) = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{X}(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k \cdot z^{-k}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{M-k}}{z^N + \sum_{k=1}^N a_k \cdot z^{N-k}}$$

$z$ -Transformation:  $x(n-k) \circledast \underline{X}(z) \cdot z^{-k}$ .

$$\begin{aligned}a_0 \cdot y(n) + a_1 \cdot y(n-1) + \dots + a_N \cdot y(n-N) &= \\b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + \dots + b_M \cdot x(n-M) &=\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_0 \cdot \underline{Y}(z) + a_1 \cdot \underline{Y}(z) \cdot z^{-1} + \dots + a_N \cdot \underline{Y}(z) \cdot z^{-N} &= \\b_0 \cdot \underline{X}(z) + b_1 \cdot \underline{X}(z) \cdot z^{-1} + \dots + b_M \cdot \underline{X}(z) \cdot z^{-M} &=\end{aligned}$$


#### Systeme 2. Ordnung:

$$\begin{aligned}\underline{H}(z) = \frac{b_M}{a_N} = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{X}(z)} &= \frac{b_0 \cdot z^2 + b_1 \cdot z + b_2}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2} \\&= \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}a_2 \cdot y(n-2) + a_1 \cdot y(n-1) + a_0 \cdot y(n) &= \\= b_2 \cdot x(n-2) + b_1 \cdot x(n-1) + b_0 \cdot x(n) &= \\ \Rightarrow y(n) &= \frac{1}{a_0} \cdot [b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + b_2 \cdot (n-2) \\ &\quad - a_1 \cdot y(n-1) - a_2 \cdot y(n-2)]\end{aligned}$$
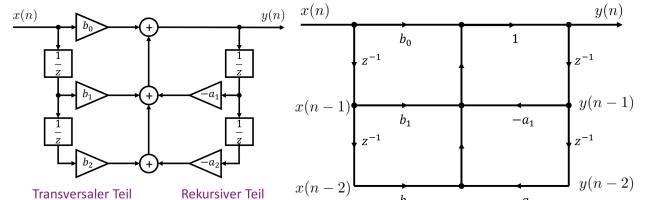
#### 9.3.5 Signalflussplan/-graph

$-a_k$ : Wert muss negativ sein, ansonsten VZ-Wechsel in der Ü-Fkt bzw. DGL.



### 9.4 Zeitdiskrete Signale im Spektrum

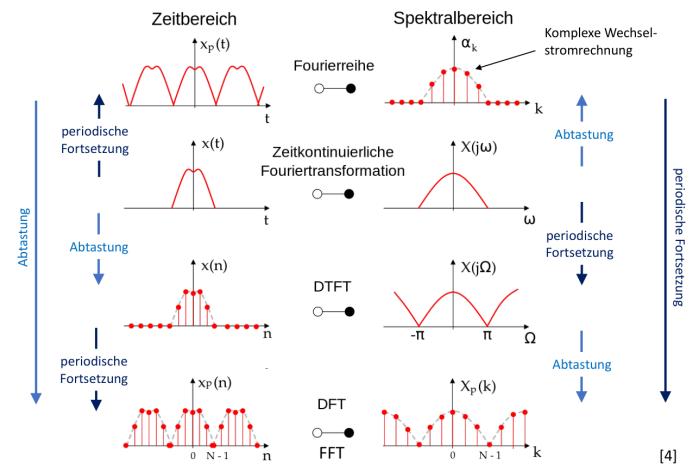

[4]

## 9.5 Zeitdiskrete Fouriertransformation

- zeitdiskrete Fouriertransformation (DTFT):

$$\underline{X}(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\Omega n}$$

- Rücktransformation, Synthese:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) \cdot e^{j\Omega n} d\Omega$$

- Normierte Kreisfrequenz:

$$\Omega = \omega T = 2\pi f T = 2\pi \frac{f}{f_a}$$

Spektrum  $\underline{X}(\Omega)$  ist freq.-kontinuierlich und periodisch mit  $T = 2\pi$ .  $\rightarrow X(\Omega) = X(\Omega + 2\pi)$

- Einheit des Spektrums/Signals:  $[\underline{X}(\omega)] = x(n)$

## 9.6 z-Transformation

Hintransformation, Analysegleichung:

$$\underline{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

Existiert nur für rechtsseitige (kausale) Folgen/Signale!

- Kb darf keine Polstellen enthalten.
- Zeitbegrenzte (kausale) Signale: Kb außerhalb des Ursprungs.
- Unendlich lange (kausale) Signale: Kb außerhalb des Kreises durch betragsgrößte Polstelle.

### 9.6.1 Rücktransformation mit PBZ

Partialbruchzerlegung allgemein:

$$\underline{X}(z) = \frac{\underline{Z}(z)}{\underline{N}(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^m}{\sum_{n=0}^N a_n z^n} = \frac{b_M}{a_N} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (z - z_{om})}{\prod_{n=1}^N (z - z_{xn})}$$

**Einfache** Polstellen  $p_n$ :

$$\begin{aligned} \frac{\underline{X}(z)}{z} &= \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z - z_{x1}} + \frac{c_2}{z - z_{x2}} + \cdots + \frac{c_N}{z - z_{xN}} \\ \Rightarrow \underline{X}(z) &= c_0 + \sum_{n=1}^N c_n \frac{z}{z - p_n} \quad c_0 = 0, \text{ wenn } b_0 = 0 \end{aligned}$$

Sonderfall:  $n$ -fache Polstellen bei  $z = 0$ :

$$\underline{X}(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot z^m}{a_N \cdot z^N} = \sum_{m=0}^M \frac{b_m}{a_N} \cdot z^{m-N}$$

**Mehrrechte** Polstellen  $p_n$ :

$$\begin{aligned} \frac{\underline{X}(z)}{z} &= \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z - p_n} + \frac{c_2}{(z - p_n)^2} + \cdots + \frac{c_k}{(z - z_{xn})^k} \\ \Rightarrow \underline{X}(z) &= c_0 + c_1 \frac{z}{z - p_n} + c_2 \frac{z}{(z - p_n)^2} + \cdots + c_k \frac{z}{(z - p_n)^k} \end{aligned}$$

### 9.6.2 Eigenschaften der z-Transformation

	$\underline{x}[n]$	$\underline{X}(z)$
Linearität	$a\underline{x}_1[n] + b\underline{x}_2[n]$	$a\underline{X}_1(z) + b\underline{X}_2(z)$
Verschiebung	$x[n - k]$	$z^{-k} \underline{X}(z)$
Modulation	$a^n x[n]$	$\underline{X}\left(\frac{z}{a}\right)$
Multiplikation	$n \cdot x[n]$	$-z \frac{d}{dz} \underline{X}(z)$
Faltung	$x_1[n] * x_2[n]$	$\underline{X}_1(z) \cdot \underline{X}_2(z)$
Faltung im BB	$x_1[n] \cdot x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi j} \int \underline{X}_1(\eta) \underline{X}_2\left(\frac{z}{\eta}\right) \frac{1}{\eta} d\eta$
Differenzbildung	$x[n] - x[n - 1]$	$\frac{z-1}{z} \underline{X}(z)$
Summenbildung	$\sum_{i=0}^n x[i]$	$\frac{z}{z-1} \underline{X}(z)$

### 9.6.3 Korrespondenzen der z-Transformation

Normierte Kreisfrequenz  $\Omega_1 = \omega T$

Nr.	$\underline{x}[n]$	$\underline{X}(z)$
1	$\delta[n]$	1
2	$\delta[n - i]$	$z^{-i}$
3	$\varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-1}$
4	$\varepsilon[n - i]$	$\frac{z}{z-1} \cdot z^{-i}$
5	$n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
6	$n^2 \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
7	$e^{-an} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-e^{-a}}$
8	$n e^{-an} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{ze^{-a}}{(z-e^{-a})^2}$
9	$a^n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-a}$
10	$a^{n-1} \cdot \varepsilon[n - 1]$	$\frac{1}{z-a}$
11	$n a^n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{za}{(z-a)^2}$
12	$n a^{n-1} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{(z-a)^2}$
13	$(n-1) a^{n-1} \cdot \varepsilon[n - 1]$	$\frac{1}{(z-a)^2}$
14	$n^2 a^n \varepsilon[n]$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
15	$\binom{n}{i} a^{n-i} \varepsilon[n - i]$	$\frac{z}{(z-a)^{i+1}}$
16	$\frac{(a^{n+1}-b^{n+1})}{a-b} \varepsilon[n] \quad a \neq b$	$\frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$
17	$\frac{1}{n} \varepsilon[n - 1] \cdot \varepsilon[n]$	$\ln\left(\frac{z}{z-1}\right)$
18	$\sin(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z \sin(\Omega_1)}{z^2 - 2z \cos(\Omega_1) + 1}$
19	$\cos(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z[z - \cos(\Omega_1)]}{z^2 - 2z \cos(\Omega_1) + 1}$
20	$a^n \sin(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{za \sin(\Omega_1)}{z^2 - 2za \cos(\Omega_1) + a^2}$
21	$a^n \cos(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z[z - a \cos(\Omega_1)]}{z^2 - 2za \cos(\Omega_1) + a^2}$
22	$\text{rect}_N[n]$	$\frac{z-z^{-N}}{z-1}$

## 9.7 LTI-Systeme im Bildbereich

### 9.7.1 Impuls- und Sprungantwort im BB

$$h(n) \circ \bullet \quad \underline{H}(z) = \underline{G}(z) \cdot \frac{z-1}{z} \quad \underline{G}(z) = \underline{H}(z) \cdot \frac{z}{z-1}$$

### 9.7.2 PN-Diagramm $\Rightarrow$ Frequenzgang


Wenn zeitdiskretes LTI-System stabil: Ersetze  $z = e^{j\Omega}$ :

$$\underline{H}(\Omega) = \underline{H}(z)|_{z=e^{j\Omega}} \quad \text{wenn alle Pole innerhalb des EK.}$$

**Ermittlung  $\underline{H}(\Omega)$ :** Am Einheitskreis des PN-Diagramms entlang gegen den UZS für  $\Omega > 0$  gehen.

$z_o$ : Nullstellen,  $z_x$ : Polstellen
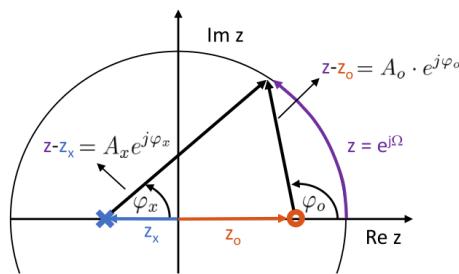
$$\underline{H}(z) = \frac{(z - z_o)}{(z - z_x)} \quad \underline{H}(\Omega) = \frac{(e^{j\Omega} - z_o)}{(e^{j\Omega} - z_x)} = \frac{A_o e^{j\varphi_o}}{A_x e^{j\varphi_x}}$$




**Betragsfrequenzgang, Amplitudengang**  
Pole/Nullstellen  $\rightarrow$  Amplitude steigt/sinkt.

$$|\underline{H}(\Omega)| = H(\Omega) = \frac{A_o(\Omega)}{A_x(\Omega)} = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$$

### Phasenfrequenzgang

$$\varphi_H(\Omega) = \varphi_o(\Omega) - \varphi_x(\Omega) = \varphi_Y(\Omega) - \varphi_X(\Omega)$$

Beispiele:

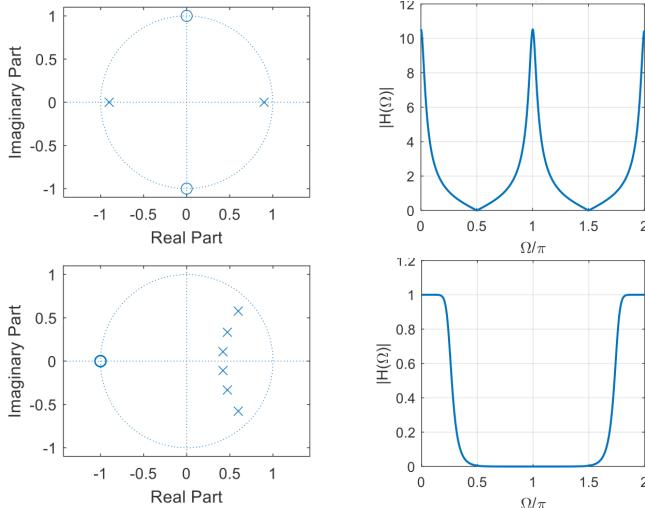

### 9.7.3 Systemantwort auf harm. Eingangssignale

LTI-System verändert nur Amplitude und Phase von  $x(t)$ .  
Normierte Frequenz  $\Omega_1 = \omega T$  bleibt gleich.

Gegeben:  $x(n) = \hat{x} \cdot \sin(\Omega_1 n + \varphi_x) + x_0$



Gesucht:  $y(n) = \hat{y} \cdot \sin(\Omega_1 n + \varphi_y) + x_0$

$$\hat{y} = \hat{x} \cdot |\underline{H}(\Omega_1)| \quad \varphi_y = \varphi_x + \varphi_H(\Omega_1)$$
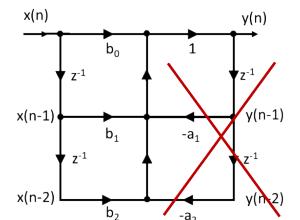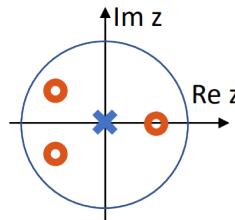
### 9.7.4 Klassifizierung von Systemen



- Transversale Systeme, FIR, AR:

Finite Impulse Response (FIR), Auto-Regressive (AR)  
Keine Rückführung von Ausgang  $y(n)$  auf Eingang  $x(n)$ .  
 $\Rightarrow a_k = 0$  für  $k > 0$ .  
 $\Rightarrow$  Alle Pole liegen im Ursprung.



- Rekursive Systeme, IIR, MA:

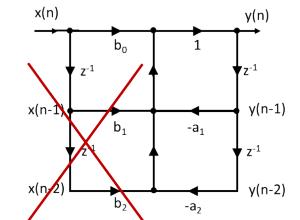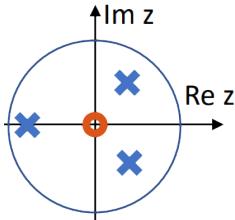Infinite Impulse Response (IIR), Moving-Average (AR)  
Aktueller Ausgangswert hängt nur vom aktuellen  
Eingangswert und früheren Ausgangswerten ab.  
 $\Rightarrow b_k = 0$  für  $k > 0$ .  
 $\Rightarrow$  Alle Nullstellen liegen im Ursprung.



- ARMA: Auto-Regressive Moving Average  
 $\rightarrow$  transversal-rekursives System.